


$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f \quad f = 22.5 \text{ Hz}$$

$$I = \frac{V}{40} = 0.125 \text{ mA}$$

$$V_C = V_L = \omega L I = \frac{I}{\omega C} = 8.84 \text{ mV}$$


$$Q = \frac{\rho}{R} = \frac{\sqrt{\frac{L}{C}}}{R} = 1.77$$

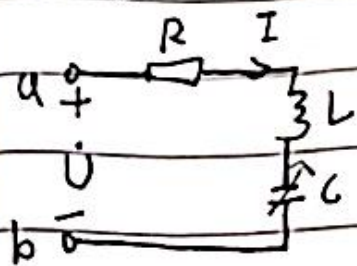5.26 (1)  $2\pi f = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad C = 128.69 \text{ pF}$



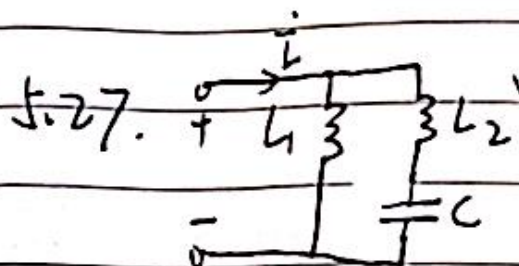(2)  $I = \frac{U}{R} = 0.15 \text{ μA}$

$$V_C = \frac{I}{\omega C} = 2.29 \times 10^{-4} \text{ V}$$



(1)  $Z = \frac{j\omega L_1}{j\omega L_2 - \frac{1}{j\omega C}}$

$$= \frac{j}{\omega L_1 + \frac{1}{\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}}}$$

$$= \frac{\omega L_1 (j\omega L_2 - \frac{1}{j\omega C})}{j\omega L_2 - \frac{1}{j\omega C} + \omega L_1} = 0$$

$$\omega_0 L_2 - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C}} = 1291 \text{ rad/s}$$

(2)  $Y = -\frac{1}{j\omega L_1} + (-\frac{1}{j\omega L_2} // j\omega C)$

$$= (-\frac{1}{j\omega L_1} + \frac{1}{-j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C}}) j$$

$$= \frac{\omega^2 C(L_1 + L_2) - 1}{\omega L_1 C(1 - \omega^2 L_2 C)} = 0$$

$$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{C(L_1 + L_2)}} = 1000 \text{ rad/s}$$


$$5.28. Z = R_1 + R_2 // (-\frac{1}{\omega C_1} + j\omega L - \frac{1}{\omega C_2})j$$

$$= R_1 + R_2 // 0j \quad \text{故谐振}$$

故  $C_1, L, C_2$  支路相当于短路, 故  $Z = R_1 = 110\Omega$

$$I_1 = \frac{U}{Z} = 2A$$

$$I_2 \text{ 被短路 } I_2 = 0A$$

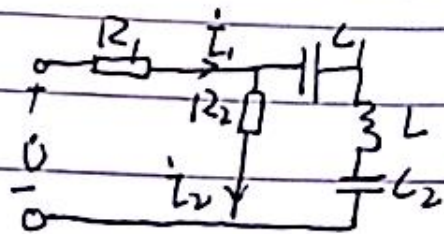


$$5.29. \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^3 \text{ rad/s}$$

故发生谐振

$L$  与  $C$  支路短路, 并联的灯泡被短路不亮

$U_{\text{灯}} = U = 220V > 110V$  串联的灯泡被烧坏不亮

5.30, 对 11' 与 22'

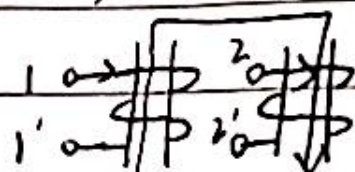

11', 22', 33' 绕法相同

同理可有 23' 同名端



13' 同名端

设电流都按 1, 2 进入

发现 2 线圈磁通减弱

故 1, 2' 同名端



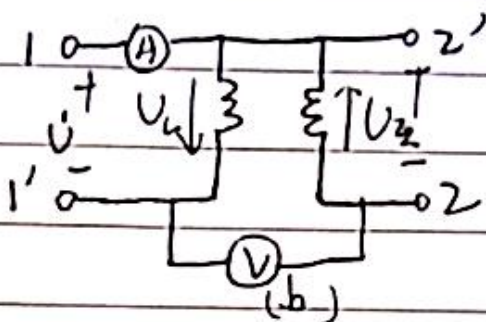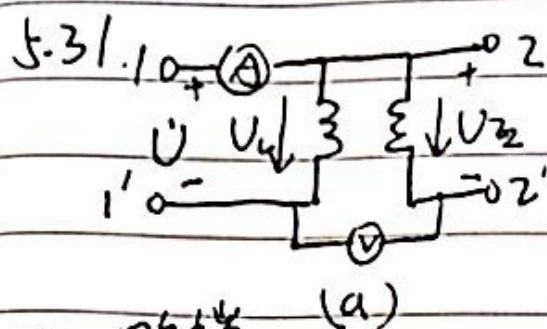


设 1,2 同名端  
示数  $U_1 = |U_1 + U_2|$

示数  $U_2 = |-U_1 + (-U_2)|$

此时 (b) 示数比 (a) 示数高  
与题不符。

故 1,2' 同名端

5.34. 互电路等效于

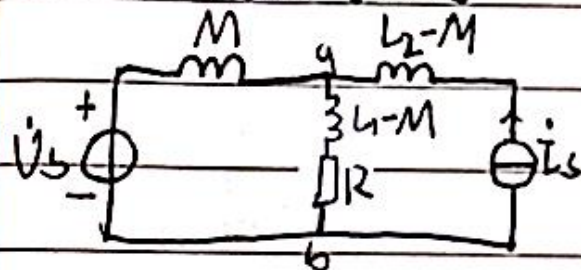

由基尔霍夫定律:

$$U_{ab} \left( \frac{1}{R + j\omega(L_2 - M)} + \frac{1}{j\omega M} \right) = \frac{U_s}{j\omega M} + I_s$$

$$U_{ab} = 12.878 - 3.902j$$

$$U_{Ls} = U_{ab} - I_s j(L_2 - M)\omega = 16.878 - 3.902j$$

$$\tilde{S}_{Ls} = U_{Ls} \cdot \tilde{I}_s = -33.76j - 7.80$$

实部  $P_{Ls} = 7.80 \text{ W}$ , 非关联负载消耗功率


$$\tilde{I}_{Us} = \frac{U_{ab} - U_s}{j\omega M} = -1.951 - 3.561j$$

$$\tilde{S}_{Us} = U_s \tilde{I}_{Us} = -39.02 + 71.22j$$

实部  $P_{Us} = -39.02 \text{ W}$ , 关联负载产生功率

5.35

线圈并联

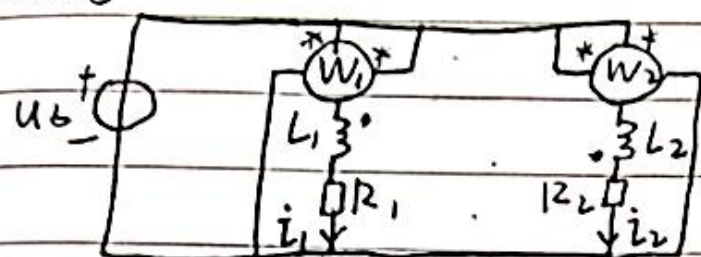

令  $\dot{U}_s = 100 \angle 0^\circ$

$$\dot{I}_1 = \frac{Z_2 + Z_m}{Z_1 Z_2 - Z_m^2} \dot{U}$$

$$= 10.18 - 3.62j \text{ (A)}$$

$W_1$  测  $L_1$  与  $R_1$  支路有功功率

$$\tilde{S}_1 = \dot{U}_s \cdot \dot{I}_1^* = 1018 - 362j \text{ VA}$$

取实部  $W_1 = 1018 \text{ W}$

$$\dot{I}_2 = \frac{Z_1 + Z_m}{Z_1 Z_2 - Z_m^2} \dot{U}$$

$$= 4.90 - 6.64j \text{ (A)}$$

$W_2$  测  $L_2$  与  $R_2$  支路有功功率


$$\tilde{S}_2 = \dot{U}_s \cdot \dot{I}_2^* = 490 - 664j \text{ VA}$$

取实部  $W_2 = 490 \text{ W}$

5.40

只有电阻可吸收有功功率

$$I^2 R = P \quad R = 4.33 \Omega$$

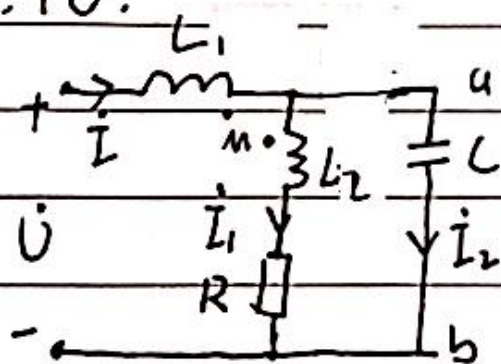

以  $\dot{U}_{ab}$  为参考相量

由  $\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \dot{I}$  与  $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = \dot{I}$  构建等边三角形


由图有

$$\dot{U}_{ab} = -jX_L \dot{I}_2 = 100 \angle 0^\circ \text{ (V)}$$

$$\dot{I}_1 = 5\sqrt{3} - 5j \text{ A} \quad \dot{I} = 5\sqrt{3} + 5j \text{ A}$$

$$\dot{I}_1 R + \dot{I}_1 jX_{L2} - \dot{I}_1 j\omega M = \dot{U}_{ab}$$

$$\text{令 } R = 4.33 = 2.5\sqrt{3}$$

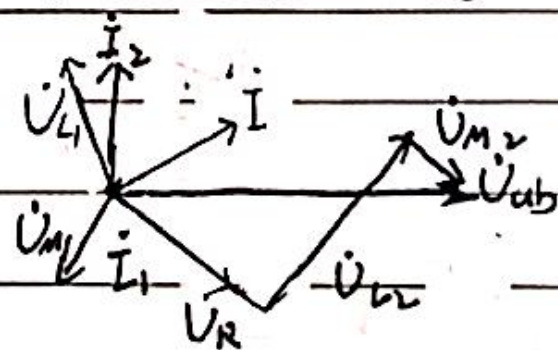



$$\text{得} \begin{cases} \frac{75}{2} + 5X_{L2} + 5\omega M = 100 \\ -\frac{25\sqrt{3}}{2} + 5\sqrt{3}X_{L2} - 5\sqrt{3}\omega M = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} X_{L2} = 7.5\Omega \\ \omega M = 5\Omega \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_{ab} + \dot{U}_{L1} + \dot{U}_M \\ &= 100\angle 0^\circ + i j \omega L_1 - j \omega M \cdot i_1 \\ &= (75 - 5X_{L1}) + (5\sqrt{3}X_{L1} - 25\sqrt{3})j \end{aligned}$$

$$U = \sqrt{25x^2 - 750x + 5625 + 75x^2 - 750x + 1875} = 50$$

$$100X_{L1}^2 - 1500X_{L1} + 5000 = 0$$

$$X_{L1} = 5\Omega \text{ 或 } 10\Omega$$

$$\text{故 } R = 4.33\Omega, \quad \omega M = 5\Omega \quad X_{L2} = 7.5\Omega$$

$$X_{L1} = 5\Omega \text{ 或 } 10\Omega$$