

3.9. (1) 相当于只接 R_L ,

$$V_{o(AV)} = 0.9 \times 20 = 18V$$

(2) 只有 C , $V_{o(AV)} = \sqrt{2} \times 20 = 28.28V$

(3) ~~只有 C~~ 只有 C , 开路一个二极管: $V_{o(AV)} = \sqrt{2} \times 20 = 28.28V$

(4) $V_{o(AV)} = 1.2 \times 20 = 24V$

3.11 (1) $I_Z = \frac{20-8}{1} = 12mA$


(2) $V_o = (1 + \frac{1}{1}) \times 8 = 16V$

(3) $V_{o \min} = (1 + \frac{0}{1}) \times 8 = 8V$

$V_{o \max} = (1 + \frac{3}{1}) \times 8 = 32V > 20V$ 超过范围

最大可能输出电压 $V_{o \max} \approx V_{CC} - V_{CE(s)} \approx V_{CC} = 20V$

3.12,

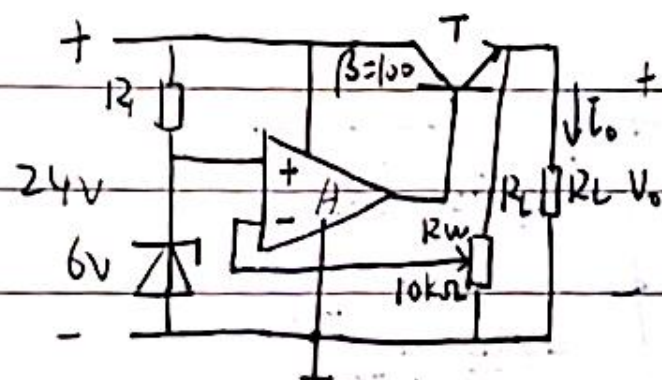

(2) 最大输出电压 I_{mA}

$$I_{B \max} = 1mA \quad I_{C \max} = 100mA$$

$$I_{o \max} = I_{C \max} \approx I_{C \max} = 100mA$$

$$V_{o \max} = 20V - V_{BE} = 19.3V$$

当 V_o 最小时, V_{CE} 达最大


此时 R_W 在最大值

$$V_o = 6 \times (1 + \frac{0}{10}) = 6V \quad V_{CE \max} = 24 - 6 = 18V$$

$$P_{cm} = I_{C \max} \cdot V_{CE \max} = 1.8W$$

4.8. (a) $V_+ = V_I \times \frac{R_1}{2R_1} + 3 \times \frac{R_1}{2R_1}$

当 $V_+ = 0$ 时 $V_I = -3$

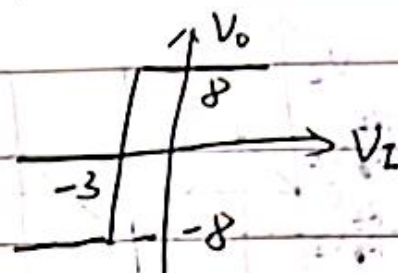


(c) ~~$V_+ = 3 \times \frac{20}{30} + V_O \times \frac{10}{30} = 2 + \frac{1}{3}V_O$~~

$V_+ = 3 \times \frac{20}{30} + V_O \times \frac{10}{30} = 2 + \frac{1}{3}V_O$

当 $V_O = 6V$ 时 $V_{TH} = 4V$

当 $V_O = -6V$ 时 $V_{TL} = 0V$


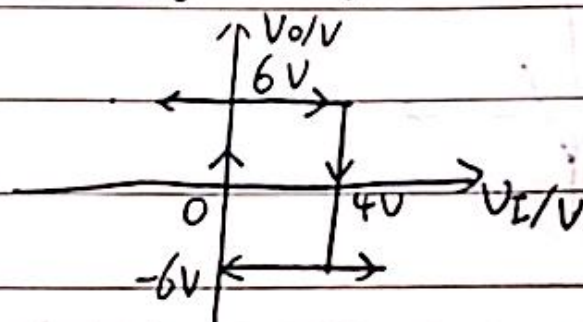


4.12 (1) ~~把 R_1 替换为 R_2~~


(2) 把 R_1 替换为 R_2

$T = 4RC \times \frac{R_1}{R_2} = 0.326 \times 10^{-3}s$

$f = \frac{1}{T} = 3067Hz$

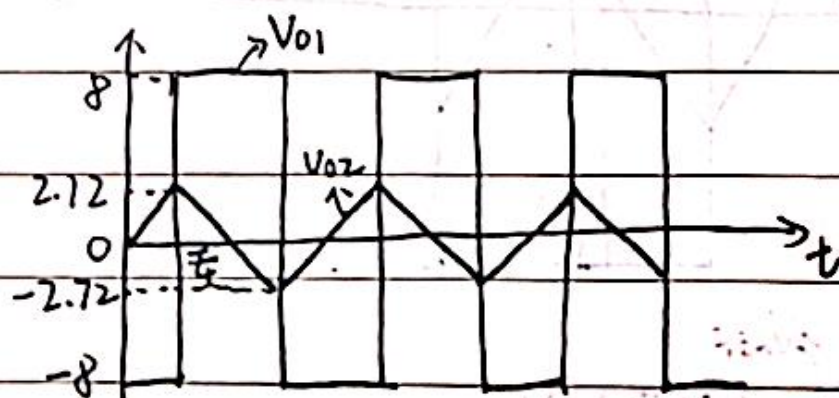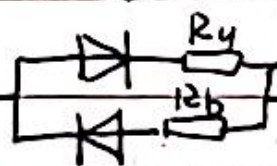


4.13.(1)

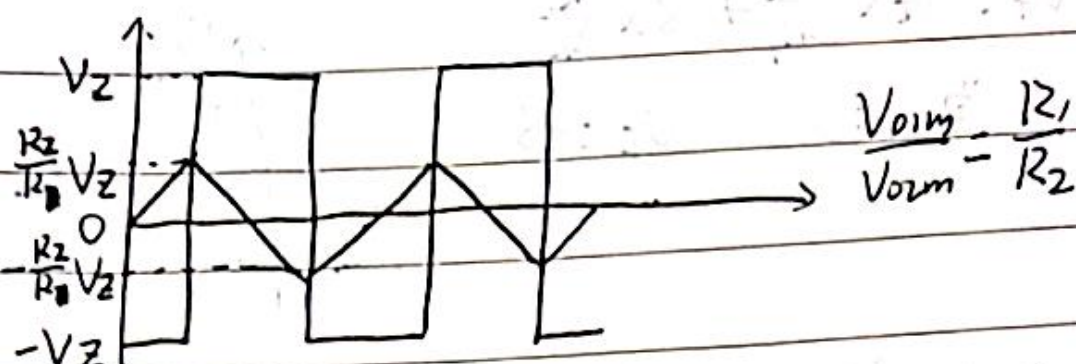


$$(2) T = 4(R_3 + R_4)C \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4(R_3 + R_4)C \cdot \frac{R_2}{R_1}}$$

(3) 使正负充电电流变小
负充电电流变大 $T_1 > T_2$

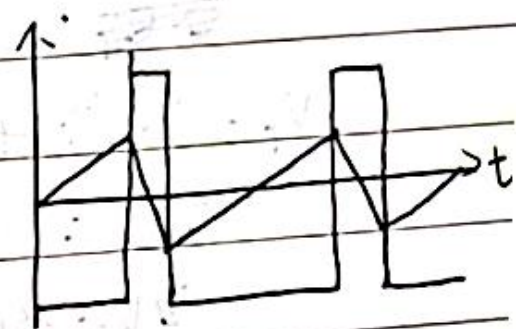

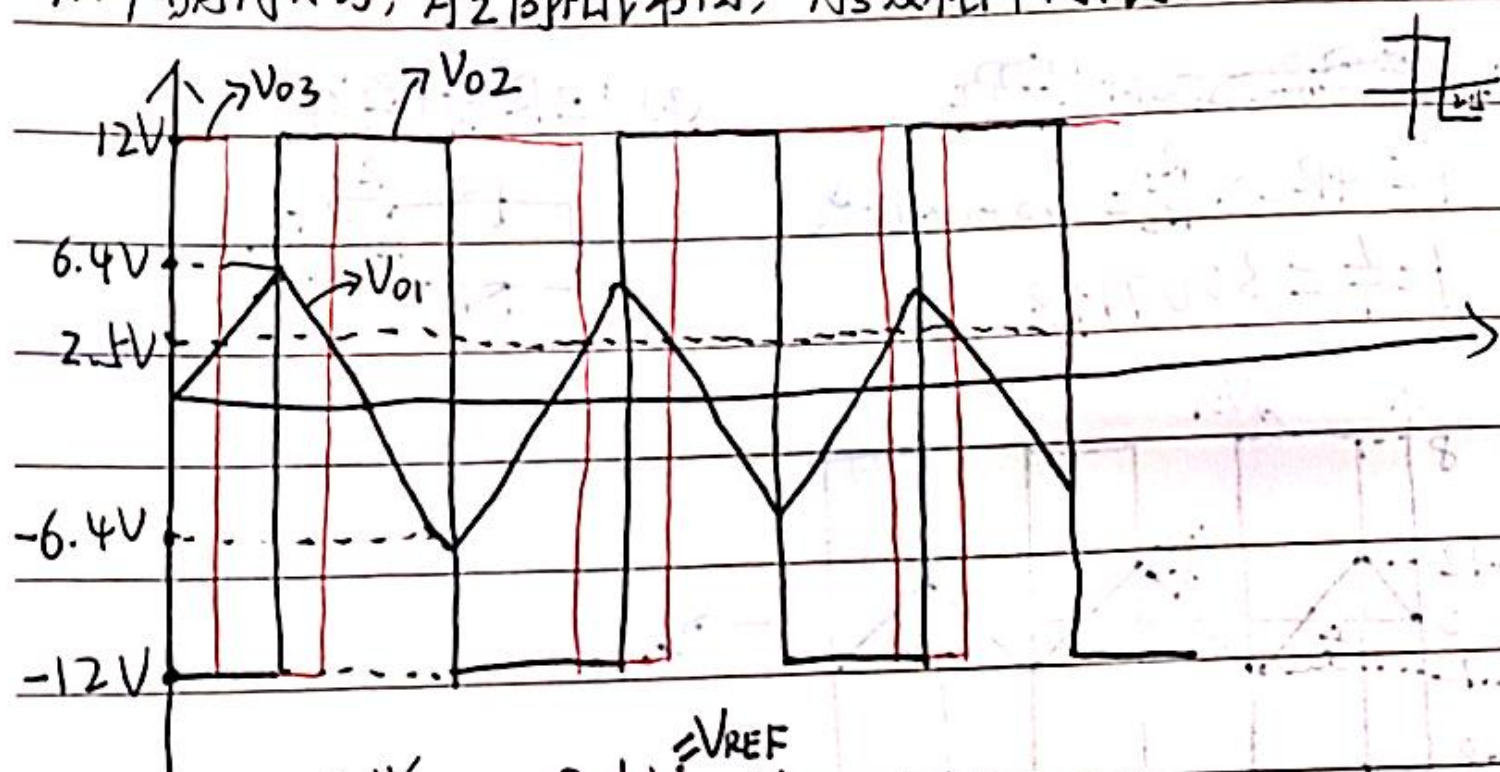4.14 (1) A_1 积分, A_2 同相滞回, A_3 反相单门限. 门限为 $2.5V$



(2) 当 $V_{01} < 2.5V$, $V_{03} = 12V$

当 $V_{01} > 2.5V$, $V_{03} = -12V$