

2.11: V_{I2} 与 V_{I3} 运算

$$V_{I'} = - \left(\frac{10k}{5k} V_{I2} + \frac{10k}{100k} V_{I3} \right) \\ = -2V_{I2} + \frac{1}{10} V_{I3}$$

V_{I1} 与 $V_{I'}$ 运算

$$V_o = - \left(\frac{100k}{20k} V_{I1} + \frac{100k}{100k} V_{I'} \right) \\ = -5V_{I1} + 2V_{I2} + \frac{1}{10} V_{I3}$$

2.12 (1) $V_{o1} = -\frac{R_4}{R_1} V_{s1} + \left(1 + \frac{R_4}{R_1}\right) \times \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{s2}$

$$V_o = -\frac{1}{C} \int_0^t \left(\frac{V_{s3}}{R_6} + \frac{V_{o1}}{R_5} \right) dt$$

(2) 求导, $V_{o1} = V_{s2} - V_{s1}$

$$V_o = -\frac{1}{R_6} \int_0^t (V_{s3} + V_{s2} - V_{s1}) dt$$

2.13 V_{s1} 与 V_{s2} 运算

$$V_{o1} = -\frac{R_4}{R_1} V_{s1} + \left(1 + \frac{R_4}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{s2} \\ = -2V_{s1} + 1.5V_{s2} = 1V$$

$$V_o = -\frac{1}{C} \int_0^t \left(\frac{V_{o1}}{R_5} + \frac{V_{s3}}{R_6} \right) dt$$


$$= -100 \int_0^t \left(V_{o1} + \frac{V_{s3}}{2} \right) dt$$

$$= -100 \int_0^t 3 dt = -10V$$

$$3t = 0.1$$

$$t = \frac{1}{30} s$$

2.14. (1)

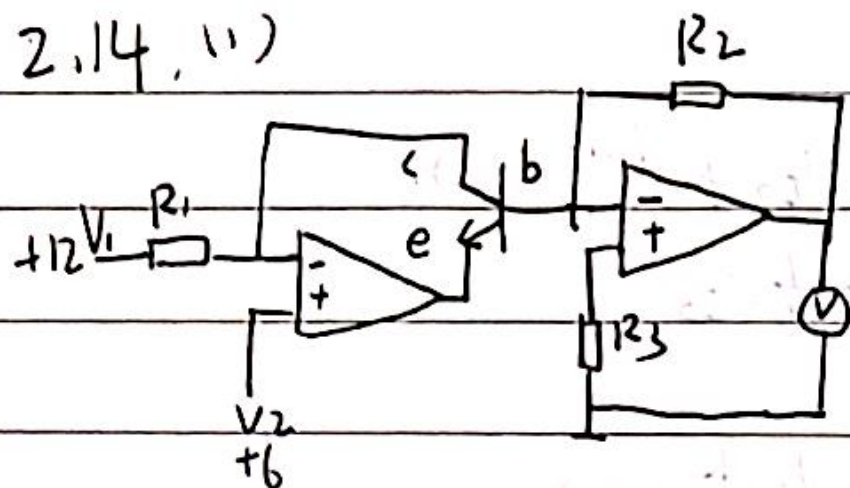

(1) $V_b = V_{N2} = V_{P2} = 0V$

$V_{be} = 0.7V, V_e = -0.7V$


$V_c = V_{N1} = V_{N2} = V_2 = 6V$

(2) 由 $V_c = 6V$

$I_c = \frac{V_1 - V_c}{R_1} = 1mA$

$I_B = \frac{V_0 - V_b}{R_2} = 20\mu A \quad \beta = \frac{I_c}{I_B} = 50$

2.15. (d)

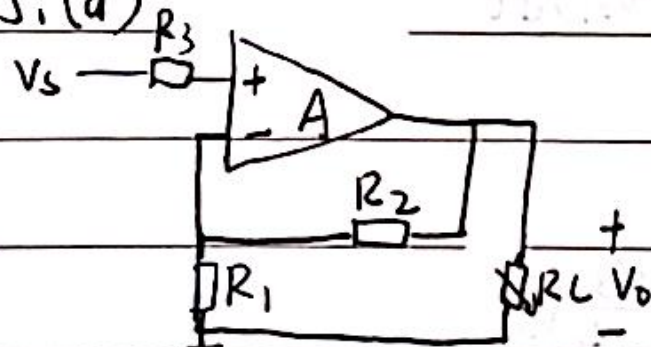


相当于同相跟随器

$A_{uf} = (1 + \frac{R_2}{R_1})$

$R_{if} = \infty$

$R_{of} = 0$

(e) 相当于反相跟随器

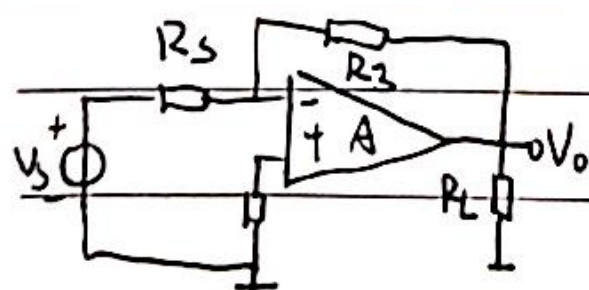


$A_{uf} = -\frac{R_3}{R_2}$

$R_{if} = R_3$

$R_{of} = 0$

(4) 相当于同相输入

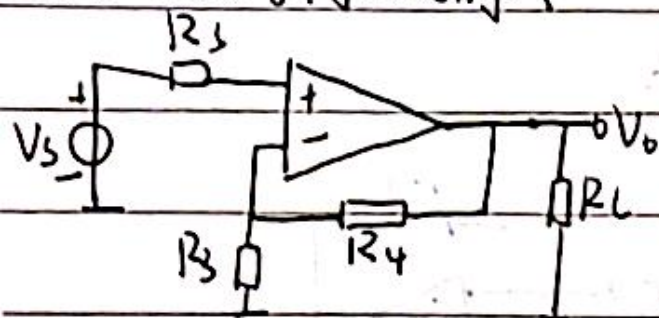


$$A_{vd} = (1 + \frac{R_4}{R_3})$$

$$R_{id} = \infty$$

$$R_{od} = 0$$

2.17

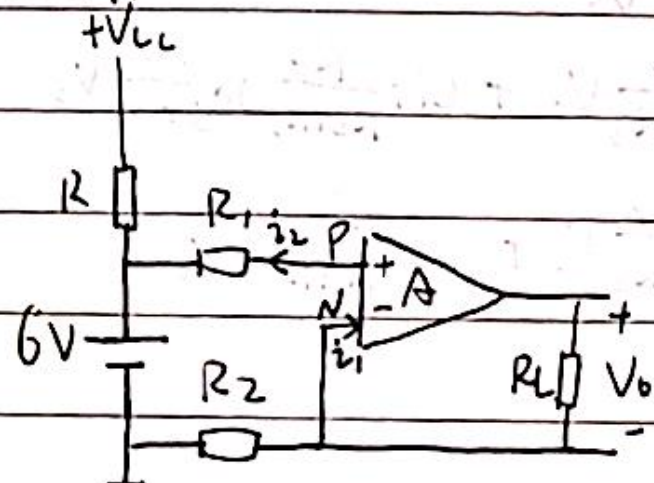

由虚短, 虚断

$$i_2 = 0, i_1 = 0$$


$$V_P = V_N$$

$$I_L = I_{R2} = \frac{V_N}{R_2}$$

$$V_N = V_P = i_2 R_1 + V_2 = V_2 = 6V$$

$$\text{故 } I_L = 0.6mA$$

2.18

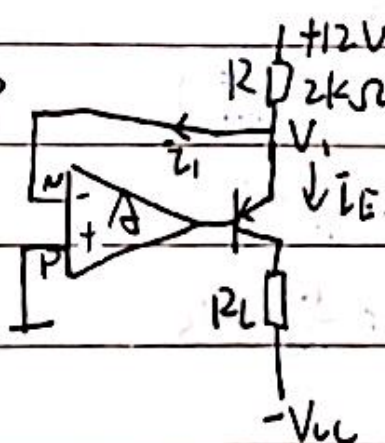

由虚短, 虚断

$$i_1 = 0 \text{ 无电流}$$

$$\text{而 } V_N = V_P = 0$$

$$V_1 = V_N = 0$$

$$\text{故 } I_R = \frac{V_{CC}}{R} = 6mA$$

$$\text{无 } I_L \text{ 电流, } I_E = I_R = 6mA$$

$$I_L = I_C \approx I_E = 6mA$$


(2) 无关系, 如果没有负电源, $V_1 = 0$, 没有电源提供直流偏置, 发射结无法正偏, 三极管不能正常工作

(3) 当三极管饱和时, $V_{CEs} = 0V$, $V_{CEs} + I_L R_L = V_{CC}$, $R_L = 2k\Omega$

2.20. 当 V_s 在正半波时

D_2 截止断路, D_1 通路

A_1 等效于

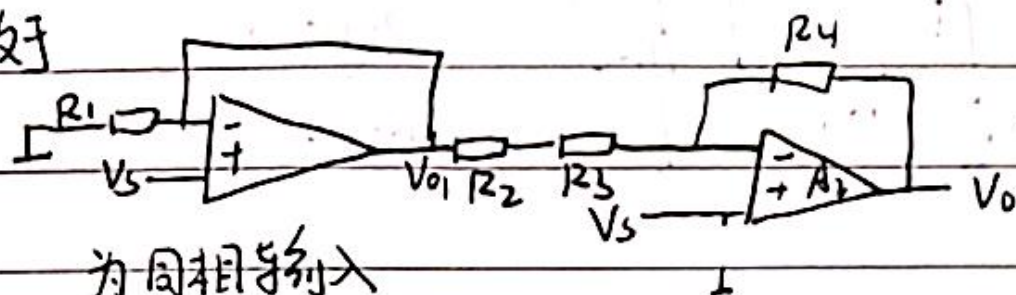

为同相输入

$$V_{01} = V_s \times (1 + \frac{0}{R_1}) = V_s$$


$$\text{右侧有 } V_o = -\frac{R_4}{R_2 + R_3} V_{01} + (1 + \frac{R_4}{R_2 + R_3}) \times \frac{\infty}{0 + \infty} V_s$$

$$= -\frac{R_4}{R_2 + R_3} V_s + (1 + \frac{R_4}{R_2 + R_3}) V_s$$

$$= V_s$$

当 V_s 在负半波时

D_1 通路, D_2 截止断路

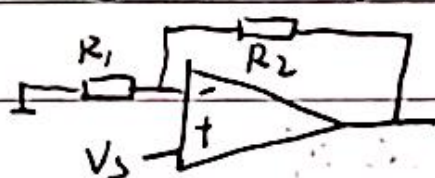

同相输入

$$V_{01} = V_s \times (1 + \frac{R_2}{R_1})$$

$$\text{右侧有 } V_o = -\frac{R_4}{R_3} V_{01} + (1 + \frac{R_4}{R_3}) \times \frac{\infty}{0 + \infty} V_s$$

$$= -\frac{R_4}{R_3} (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_s + (1 + \frac{R_4}{R_3}) V_s$$

$$V_o = \begin{cases} V_s, & V_s > 0 \\ -\frac{R_4}{R_3} (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_s + (1 + \frac{R_4}{R_3}) V_s, & V_s < 0 \end{cases}$$

当 $R_1 = R_2 = R_3$, $R_4 = 2R_3$

$$V_s < 0 \text{ 时 } V_o = -2 \times 2 V_s + (1 + 2) V_s = -V_s$$

$$V_o = \begin{cases} V_s, & V_s > 0 \\ -V_s, & V_s < 0 \end{cases}$$



全波整流, 使输入信号取绝对值

$$1.28, A_v = -100 \cdot \frac{j \frac{f}{10\text{Hz}}}{1 + j \frac{f}{10\text{Hz}}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{50\text{kHz}}}$$

$$f_L = 10\text{Hz}, f_H = 50\text{kHz}$$

$$20\lg|A_v| = 40 + 20\lg\frac{f}{10} - 20\lg\sqrt{1 + \left(\frac{f}{10}\right)^2} - 20\lg\sqrt{1 + \left(\frac{f}{50\text{k}}\right)^2}$$

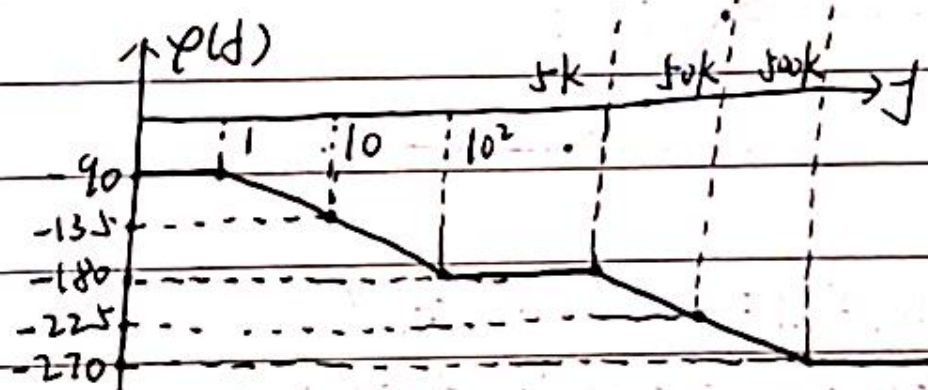
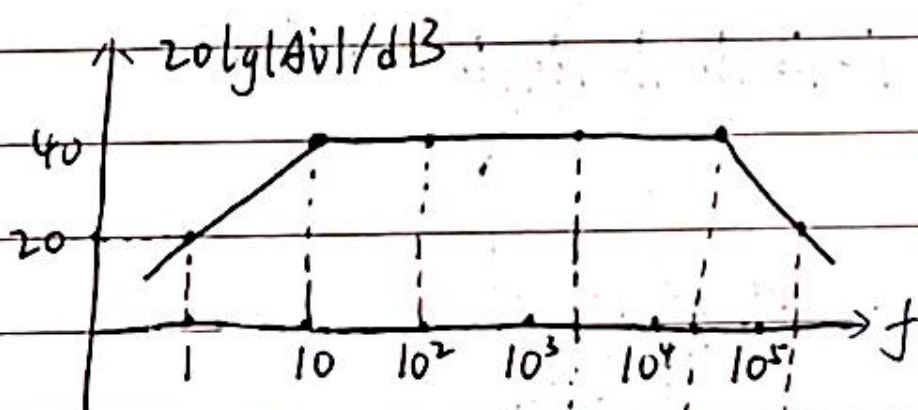
$$\varphi(f) = -180^\circ + 90^\circ - \arctan\frac{f}{10} - \arctan\frac{f}{50\text{k}}$$



$$1.29. 20\lg|A_v| = 40 - 20\lg\frac{f}{100k} - 20\lg\frac{f}{1M}$$

$f_{H1} = 100kHz$ $f_{H2} = 1MHz$ 相差较大取小值

$$f_H = f_{H1} = 100kHz$$

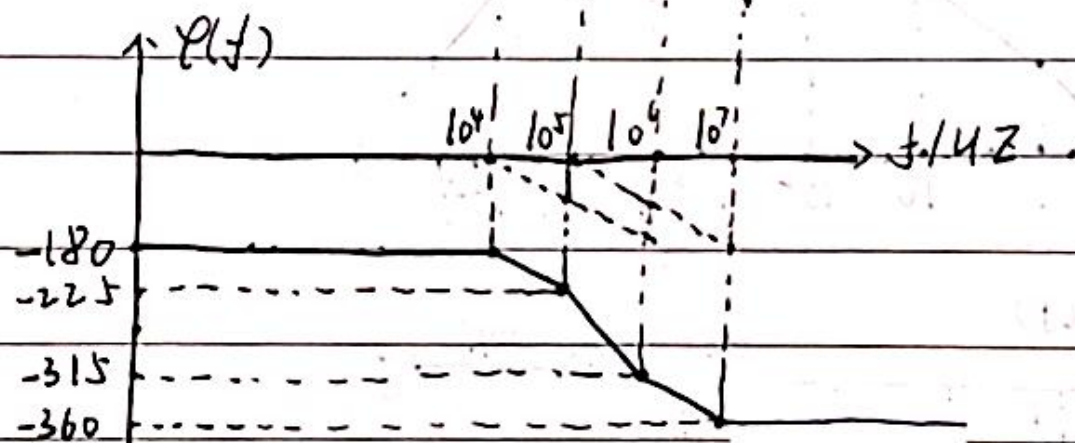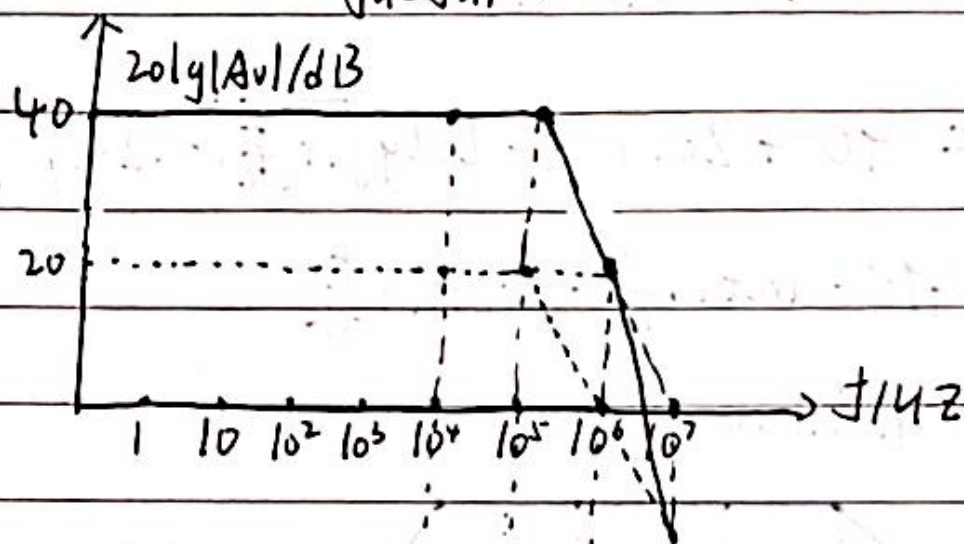


1.30. (1) 由图知 $20\lg|A_{vm}| = 80$ $A_{vm} = -10^4$



只有极点特性, 两个上限频率分别为 $100kHz$, $10MHz$

$$\text{故 } A_v = \frac{-10^4}{(1 + j\frac{f}{100k})(1 + j\frac{f}{10M})(1 + j\frac{f}{100M})}$$
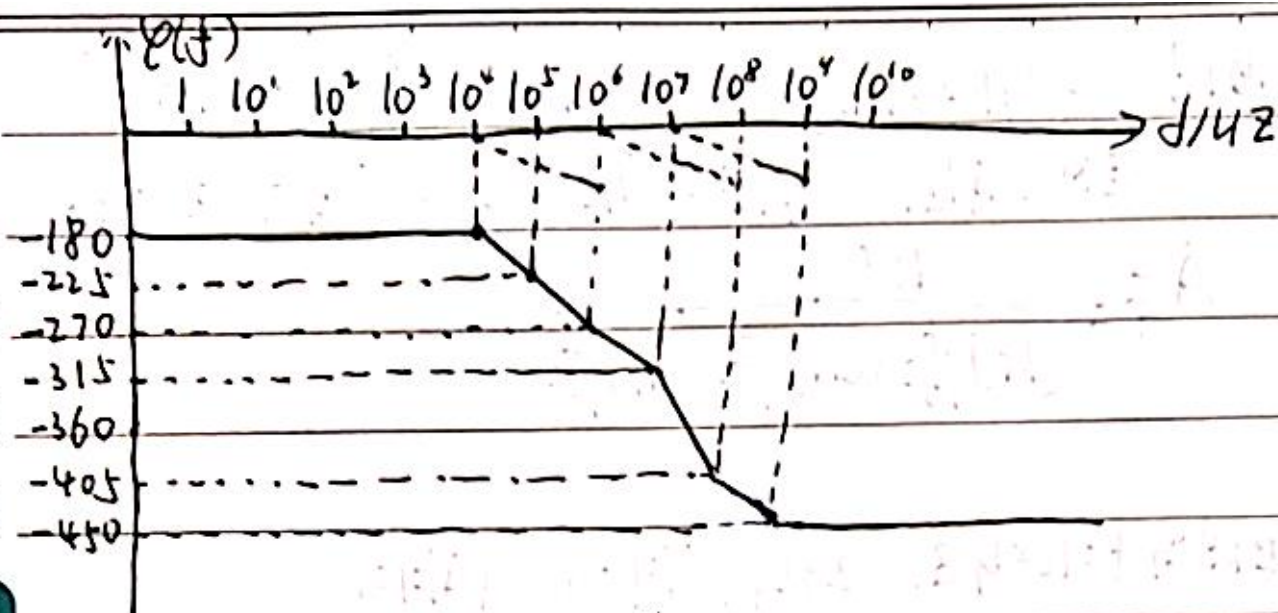
$$(2) \phi(f) = 180^\circ - \arctan\frac{f}{100k} - \arctan\frac{f}{10M} - \arctan\frac{f}{100M}$$



2.2 | 1) $A_{od} = \frac{10^4}{(1+j\frac{f}{10^4})(1+j\frac{f}{10^6})(1+j\frac{f}{10^8})}$

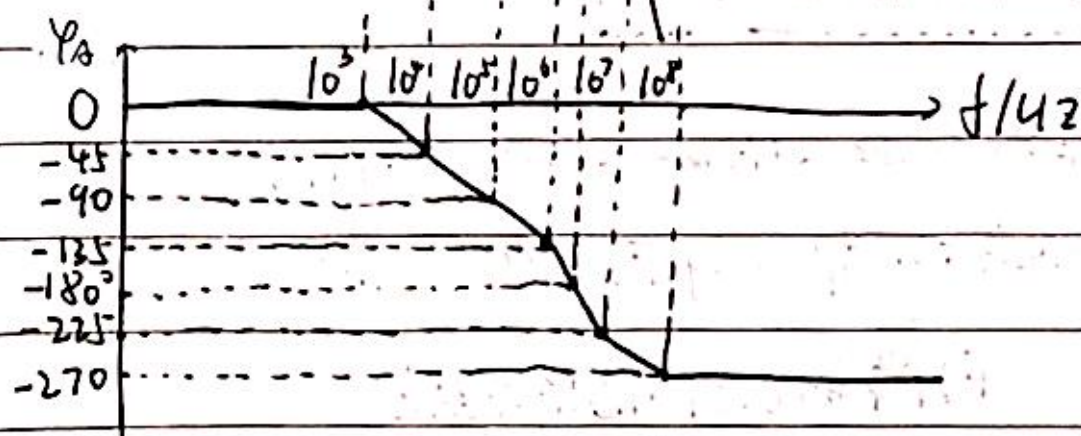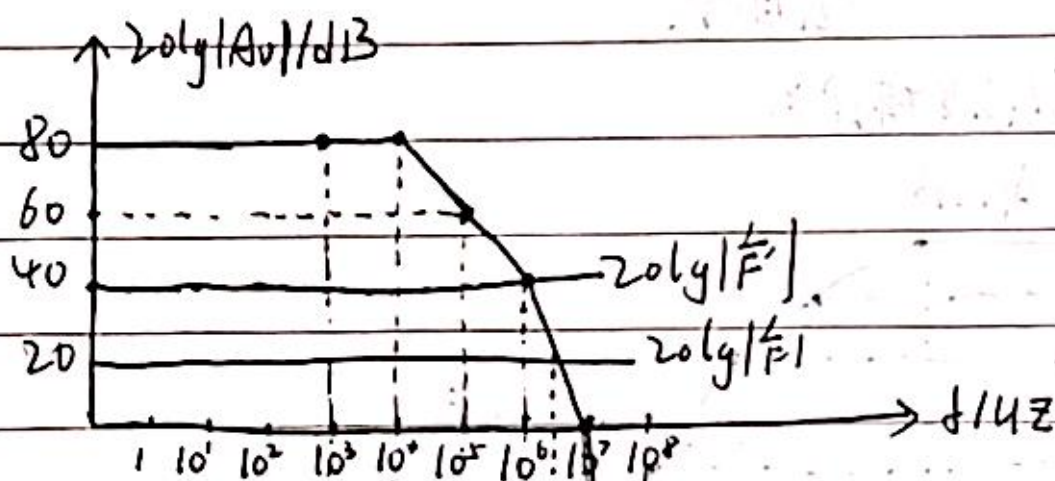

(2) 作反馈线 $20\lg|F|$, 对 $\angle\varphi_A + \angle\varphi_F = -180^\circ$ 时

在幅频特性曲线上对应交点为 20, 即 $20\lg|F| = 20$, $F = 0.1$

(3) 留 $\varphi_m = 45^\circ$, 临界时 $\angle\varphi_A + \angle\varphi_F = -135^\circ$

作反馈线, 对应交点为 40, 即 $20\lg|F'| = 40$, $F' = 0.01$

2.22. (1) 由图 $20\lg|A_{odm}F| \approx 0$, $|A_{odm}F| = 10^4$, $A_{odm} = 10^5$
 全为极点, $f_{p1} = 10^2 \text{ Hz}$, $f_{p2} = 10^4 \text{ Hz}$, $f_{p3} = 10^5 \text{ Hz}$


$$A = \frac{10^5}{(1+j\frac{f}{10^2})(1+j\frac{f}{10^4})(1+j\frac{f}{10^5})}$$

(2) 由图当 $f = 10^5 \text{ Hz}$, $20\lg|AF| = 0$, $|AF| = 1$

$$\downarrow \text{此时 } |\angle\varphi_A + \angle\varphi_F| = |-205^\circ| > 180^\circ$$

幅 会自激

(3) A 的波特图

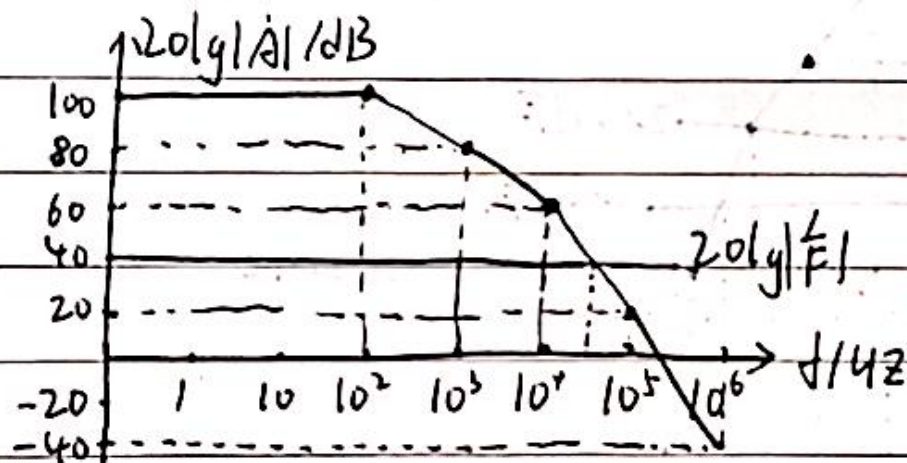

当 $\angle\varphi_A + \angle\varphi_F = -180^\circ$ 时, 对应的反馈线 $20\lg|F|$

对应为 40, 即 $20\lg|F| = 40$, $F = 0.01$

F 降到 0.01, 临界稳定