

$$(1) I_{BQ} = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_{b1} + 2(1+\beta)R_e} = 5.56 \mu A$$

$$I_{EQ} \approx I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 0.56 mA$$

$$V_{CC} + V_{EE} = I_{CQ} R_{c1} + V_{CEQ} + 2 I_{EQ} R_e$$

$$V_{CEQ} = 7.2 V$$

短路 R_{c1}, R_{c2}

$$I_{C1Q} = I_{C2Q} = 0.56 mA$$

$$V_{CEQ2} = 7.2 V$$

$$V_{CEQ1} = V_{CC} + V_{EE} - 2 I_{EQ} R_e = 12.8 V$$

$$(2) R_{id} = 2(r_{be} + R_{b1})$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = 4.88 k\Omega$$

$$R_{id} = 29.76 k\Omega$$

$$A_{vd2} = \frac{\beta R_{c2}}{2(r_{be} + R_{b1})} = 33.6$$

$$(3) A_{vc2} = - \frac{\beta R_{c2}}{r_{be} + R_{b1} + (1+\beta)2R_e} = -0.49$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd2}}{A_{vc2}} \right| = 68.37$$

$$(4) V_{Id} = V_{c1} - V_{c2} = 10 mV$$


$$V_{Ic} = \frac{V_{c1} + V_{c2}}{2} = 100 mV$$

$$V_{O2} = V_{Id} \cdot A_{vd2} + V_{Ic} \cdot A_{vc2} = 287 mV$$

$$\Delta V = \cancel{V_{Ic} \cdot A_{vc2}} \quad V_{Ic} = 100 mV$$



1.22

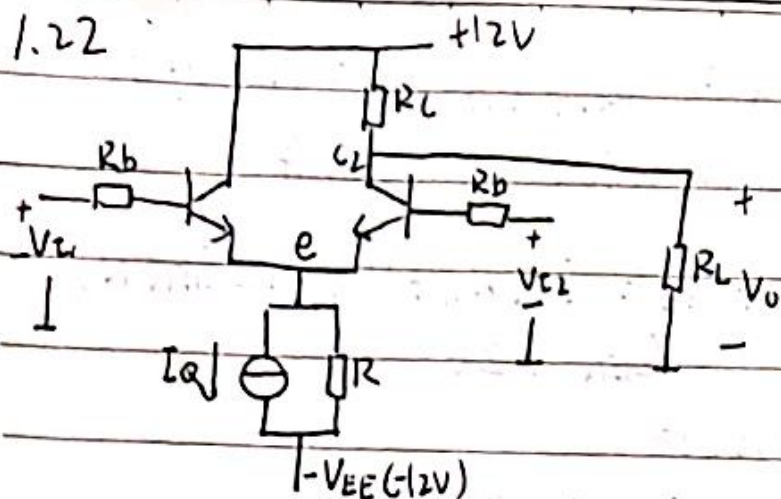

$$(1) I_{E1} = I_{E2} = \frac{I_Q}{2} = 1\text{mA}$$

$$I_{C1Q} \approx I_{E1Q} = 1\text{mA}$$

~~$$V_{C1Q} = V_{CC} - I_{C1Q} R_L$$~~

$$V_{EQ} = -V_{BE} - I_{BQ} R_b = -0.7\text{V}$$

$$V_{C2Q} = \frac{V_{CC} R_L}{R_L + R_L} - I_{C2Q} (R_L || R_L) = 4.5\text{V}$$

$$(2) A_{vd2} = \frac{\beta (R_L || R_L)}{2(r_{be} + R_b)} = 18.75$$

$$R_{id} = 2(r_{be} + R_b) = 8\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_L || R_L = 1.5\text{k}\Omega$$

$$(3) A_{vc2} = -\frac{\beta (R_L || R_L)}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) 2R_e} = -7.42 \times 10^{-4}$$

$$R_e = R = 1\text{M}\Omega$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd2}}{A_{vc2}} \right| = 25250.5$$



$$(4) V_{c2} = A_{vd2} (V_{c1} - V_{c2}) + A_{vc2} \times \frac{V_{c1} + V_{c2}}{2}$$

$$= 0.375 \sin \omega t \text{ V}$$

$$V_{c2} = 4.5 + 0.375 \sin \omega t \text{ V}$$

$$V_E = V_{Lc} = 10 \sin(\omega t) \text{ mV}$$

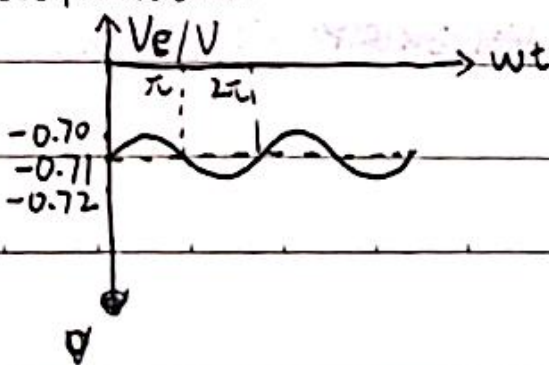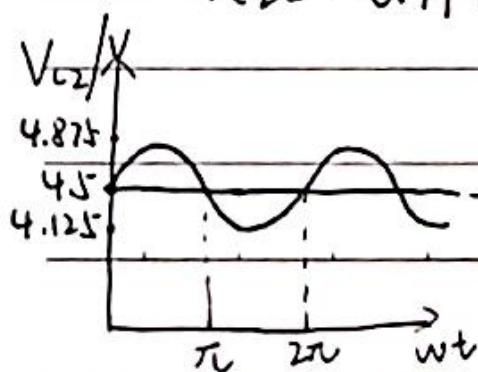
$$V_{e2} = -0.71 + 0.01 \sin \omega t \text{ mV}$$



V_{c2} 与差模信号
相位相同

V_e 与共模信号
相位相同

1.23

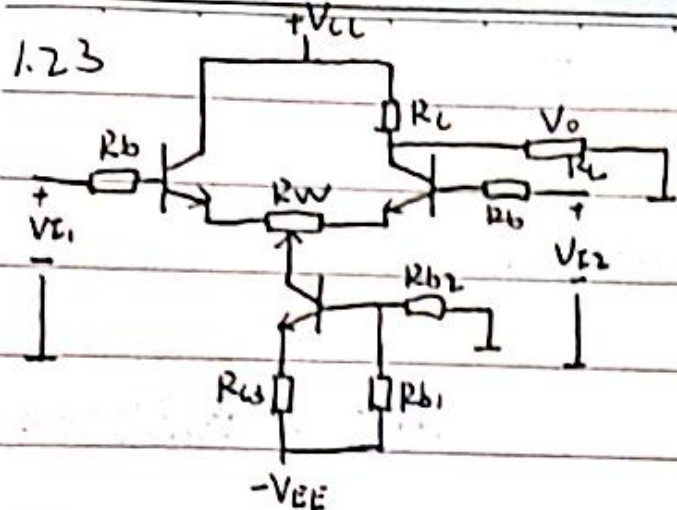

$$V_{B3} = \frac{R_{B2} \cdot V_{EE}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3V$$

$$R_{B3} = R_{B1} \parallel R_{B2} = 7.5k\Omega$$

$$I_{B3} = \frac{3 - 0.7}{R_{B3} + (1 + \beta_3) R_{E3}} = 18.4\mu A$$

$$I_{E3} \approx I_{C3} = \beta I_{B3}$$

$$(1) V_{B3} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{EE} = 3V \quad R_{B3} = R_{B1} \parallel R_{B2} = 7.5k\Omega$$

$$I_{B3} = \frac{3 - 0.7}{R_{B3} + (1 + \beta_3) R_{E3}} = 27.38\mu A \quad I_{E3} = (1 + \beta) I_{B3} = 1.4mA$$

$$I_{EQ1} = I_{EQ2} = \frac{I_{E3}}{2} = 0.7mA$$

$$I_{CQ1} = I_{EQ1} = 0.7mA, \quad I_{CQ2} = 0.7mA, \quad I_{CQ3} = I_{E3} = 1.4mA$$

$$V_{C2Q} = \frac{R_L}{R_L + R_C} V_{CC} - I_{C2Q} (R_L \parallel R_C) = 3.5V, \quad V_{O0} = \frac{R_L}{R_L + R_C} V_{CC} - V_{C2Q} = 2.5V$$

$$(2) A_{vd2} = \frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{2 (r_{be} + R_B) + (1 + \beta) \frac{R_W}{2}} \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = 2.2k\Omega$$

$$A_{vd2} = 12.8$$

$$R_{id} = 2 (R_{B1} + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_W}{2})$$

$$= 19.5k\Omega$$

$$R_{od} = R_C = 10k\Omega$$

$$(3) \text{对电流源电路: } R_{O3} = (1 + \frac{\beta R_{E3}}{r_{be} + R_{E3} + R_{B1} \parallel R_{B2}}) r_{ce} + R_{E3} \parallel (r_{be} + R_{B1} \parallel R_{B2})$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ3}} = 1.25k\Omega$$

$$R_{O3} = 833k\Omega$$


$$A_{vc2} = - \frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{R_B + r_{be} + (1 + \beta) (\frac{R_W}{2} + 2R_{O3})} = -0.003$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd2}}{A_{vc2}} \right| = 4266.67$$


$$(4) V_{O2} = A_{vd2}(V_{C1} - V_{C2}) + A_{vc2}\left(\frac{V_{C1} + V_{C2}}{2}\right)$$

$$= 0.256 \sin \omega t \text{ V}$$
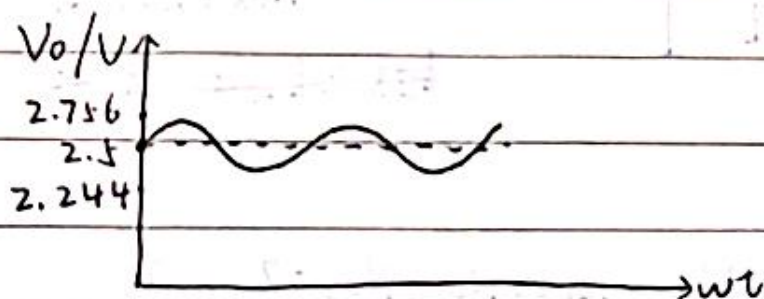
$$V_O = V_{O2} + V_{O1} = (2.5 + 0.256 \sin \omega t) \text{ V}$$



相位与差模信号一致

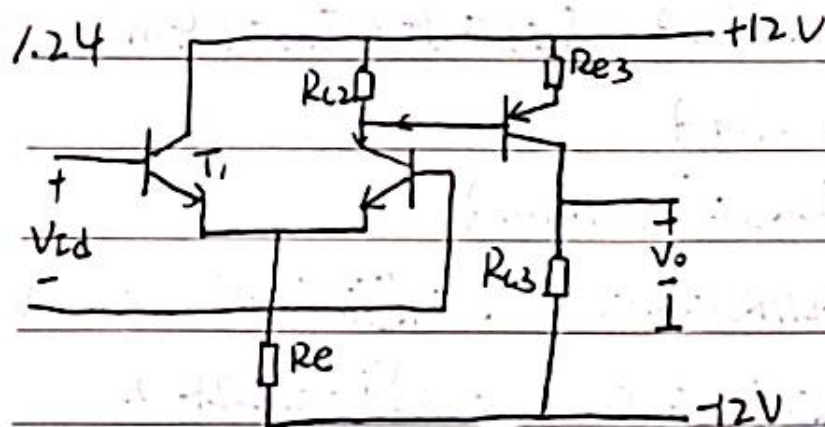

$$(1) V_{OQ} = 0$$

$$I_{CQ3} R_{C3} = 12 \text{ V}$$

$$I_{EQ3} \approx I_{CQ3} = 1 \text{ mA}, I_{BQ3} = 0.01 \text{ mA}$$

$$V_{BE} + 2 I_{EQ2} R_e = 12$$

$$I_{CQ2} \approx I_{EQ2} = 0.12 \text{ mA}$$

$$I_{C2} = I_{CQ2} - I_{BQ3} = 0.11 \text{ mA}$$

$$V_{BE} + R_{E3} \cdot I_{EQ3} = I_{C2} R_{C2} \quad R_{C2} = 8.64 \text{ k}\Omega$$

(2) 相当于在差分放大后接了一个共射放大

$$A_{vd2} = + \frac{\beta (R_{C2} // R_{i2})}{2 Y_{be2}}$$

$$Y_{be1} = Y_{be2} = Y_{be} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ2}} = 22.1 \text{ k}\Omega$$

$$Y_{be3} = 2.83 \text{ k}\Omega$$

$$R_{i2} = Y_{be3} + (1 + \beta) R_{E3} = 28.1 \text{ k}\Omega$$

$$\text{代入 } A_{vd2} = 14.95$$

$$\text{共射 } A_v = - \frac{\beta (R_{C3})}{Y_{be3} + (1 + \beta) R_{E3}} = -42.7$$



$$A_{vd} = A_{vd2} \cdot A_v = 638.37$$

(3) 假设 T_1, T_2 导通 $V_{BE1} + 2I_{EQ2}R_E = 0$ 解为负, 不成立
故 T_1, T_2 截止, $I_{EQ2} = 0$

假设 T_3 导通, 有 $I_{EQ3}R_{E3} + V_{BE1} + I_{BQ3}R_{C2} = 0$ 解为负, 不成立
故 T_3 截止 $I_{EQ3} = 0$

$$V_{OQ} = I_{EQ3}R_{C3} = 0V$$

1.25.

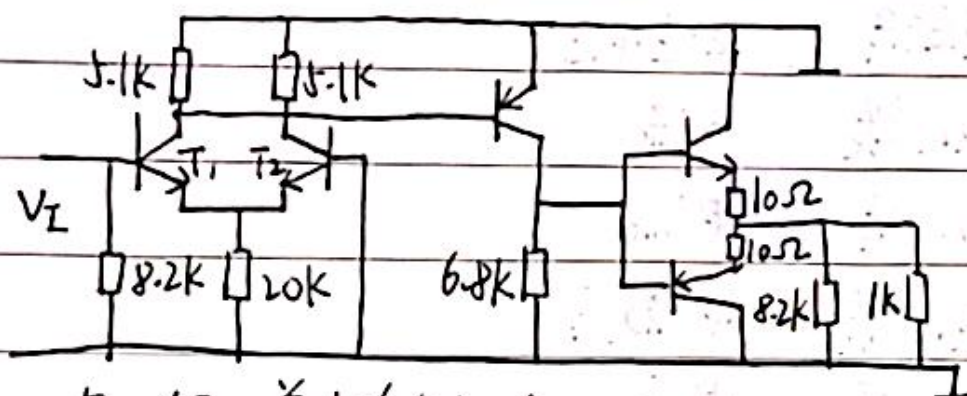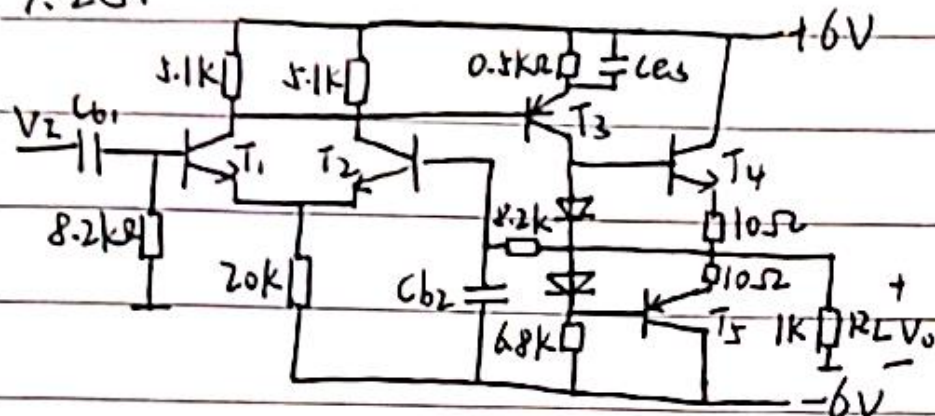

第一级: 差分放大 A_{vd1}

第二级: 共射放大

第三级: 共射-对管放大

$$A_{vd1} = - \frac{\beta(5.1k // R_{i2})}{r_{be1}} \quad R_{i2} = r_{be3} = 1.7k\Omega$$

$$A_{vd2} = - \frac{\beta(6.8k // R_{i3})}{r_{be3}} \quad R_{i3} = r_{be4} + (1+\beta)(10k + 8.2k // 1k) = 45.6k\Omega$$

$$A_{vd3} = \frac{(1+\beta)(8.2k // 1k)}{r_{be4} + (1+\beta)(10k + 8.2k // 1k)}$$

$$A_{vd1} = -7.97, \quad A_{vd2} = -174, \quad A_{vd3} = 1$$

$$A_v = A_{vd1} \cdot A_{vd2} \cdot A_{vd3} = 1386.78$$

$$R_i = R_{i1} = 8.2k // (2R_{be1}) = 4.05k\Omega$$

~~Reg. Page~~ ~~Thurs 10/21/2010~~ ~~13~~

$$R_0 = R_{0s} = 8.2k\Omega (0.01 + \frac{V_{BE4} + 0.8K}{1 + \beta}) = 0.13k\Omega$$

1.26.11) 錯

(2) 又

(3) 錯

(4) रूच

(5) 又

2.1(a) 电压并联负反馈 恒压电压

(b) 电流串联负反馈 电流


(6) 电压并联负反馈：电流

(d) ^流电压串联负反馈 电压

(e) 电压^压并联负反馈 电压

(十) 电压串联负反馈 电压

(9) 电压串联负反馈 电压

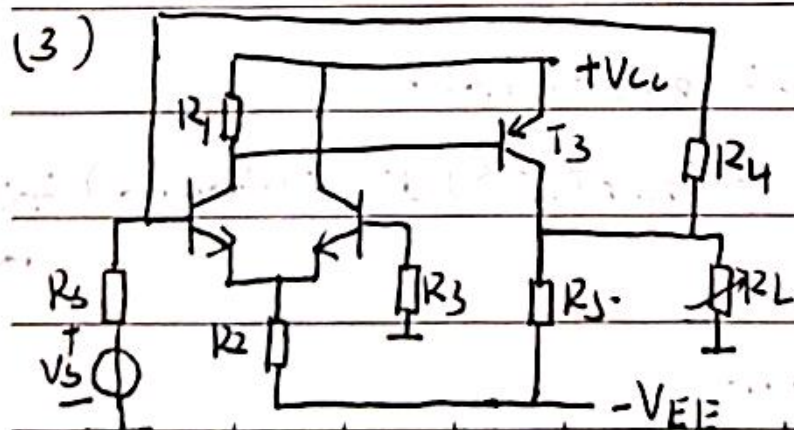

$$2.2, A_f = \frac{A}{1+AF} \quad F = 0.02$$

$$2.3, dA_f = \frac{dA}{(1+AF)^2}$$

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{(1+AF)^2} \cdot \frac{dA}{A} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA}{A} = \frac{1}{1+AF} \times \frac{1}{5} \leq \frac{1}{100}$$

$$A_f = \frac{A}{1+AF} = 100$$

$$\text{得} \quad \frac{100}{A} \times \frac{1}{5} \leq \frac{1}{100} \quad A \geq 2000$$

$$1+AF \geq 20$$

$$F \geq \frac{19}{A} \quad \frac{19}{A} \leq \frac{19}{2000}$$

$$F \geq 0.0095$$

2.6, (1) 相当于反相输入

$$\text{在 } R_w \text{ 最上端时输入 } V_s = 15V, V_o = -\frac{1k\Omega}{2m\Omega} \times V_s = -7.5mV$$

$$\text{最下端时输入 } V_s = -15V, V_o = -\frac{1k\Omega}{2m\Omega} \times V_s = 7.5mV$$

$$\text{范围 } [-7.5mV, 7.5mV]$$

(2) 同相输入

$$A_{vd} = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{1k\Omega}{2m\Omega + R_{w1} // R_{w2}} =$$

$$2.7. (1) \text{ 反相输入, } V_o = -\left(\frac{R}{R}\right) V_s = -V_s$$

$$(2) \text{ 减法输入, } V_o = -\frac{R}{R} V_s + \left(1 + \frac{R}{R}\right) \times \frac{+\infty}{R + \infty} V_s$$

$$\text{其中 } R_2' = +\infty, \quad = -V_s + 2V_s = V_s$$

$$(3) \text{ 减法输入, 其中 } R_1 = +\infty, R_2' = +\infty$$

$$V_o = -\frac{R}{+\infty} V_s + \left(1 + \frac{R}{+\infty}\right) \times \frac{+\infty}{R + \infty} V_s = V_s$$

(4) 减法器电路, 其中 $R_2' = 0$

$$V_o = -\frac{R}{R} V_{s1} + (1 + \frac{R}{R}) \frac{0}{R+0} \times V_{s2} = -V_s$$

2.8 (1) 反相输入, $V_o = -\frac{R_x}{R_1} (-V)$

$$V_o = \frac{2}{R_1} \cdot R_x \quad \text{因为 } R_x \propto V_o$$


(2) 当电压表量程达最大时, R_x 达最大 $10k\Omega$

$$\text{代入 } V_o = 2V$$

$$2V = \frac{2}{R_1} \times 10k\Omega \quad R_1 = 10k\Omega$$

2.10. 左侧三个跟随器都有 $V_o = V_s$

等效于

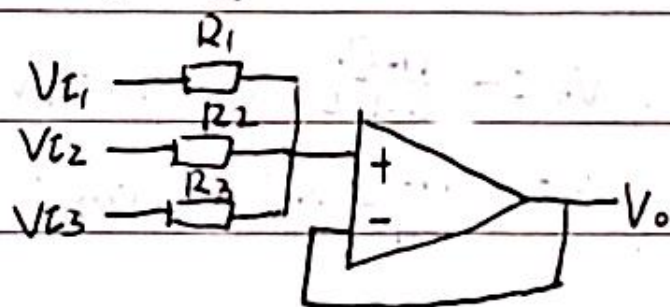

为同相求和运算

且 $R_2' = 0, R_1' = +\infty$

$$V_o = (1 + \frac{R_2'}{R_1}) (R_1 // R_2 // R_3) (\frac{V_{I1}}{R_1} + \frac{V_{I2}}{R_2} + \frac{V_{I3}}{R_3})$$

$$= \frac{R_2 // R_3}{R_1 + R_2 // R_3} V_{I1} + \frac{R_1 // R_3}{R_2 + R_1 // R_3} V_{I2} + \frac{R_1 // R_2}{R_3 + R_1 // R_2} V_{I3}$$