
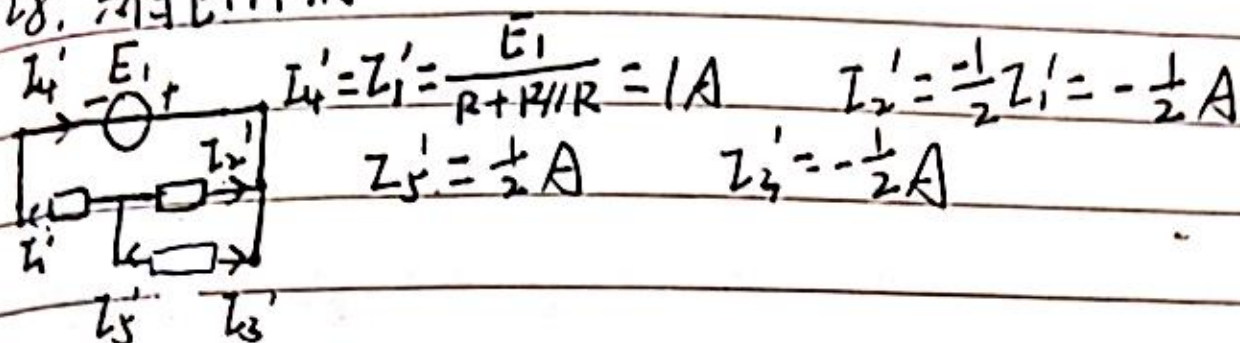



4.28. 只有  $E_1$  作用

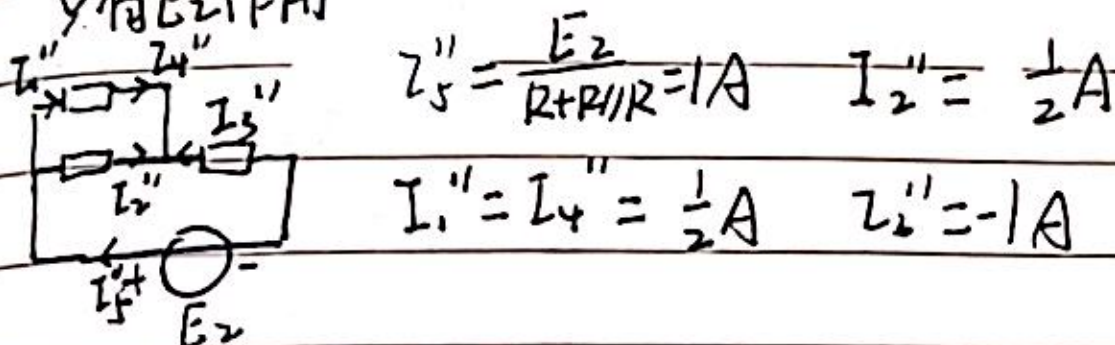

只有  $E_2$  作用



只有  $I_5$  作用

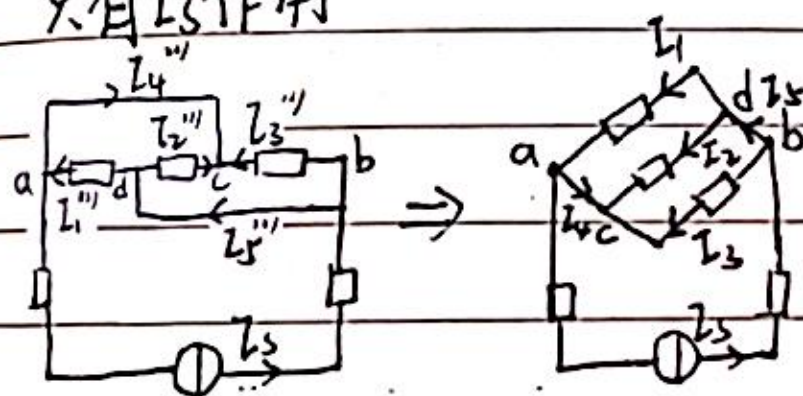

$$I_1 = I_1' + I_1'' + I_1''' = \frac{11}{6}A$$

$$I_2 = \frac{1}{3}A$$

$$I_3 = -\frac{7}{6}A$$


$$I_4 = \frac{5}{6}A$$

$$I_5 = \frac{13}{6}A$$


4.31. 设  $I = gE_s + 2I_s$

$Z = g \times 1 + 0 = 4$

$E_s = 3 \quad I = 4 \times 3 + 0 = 12A$

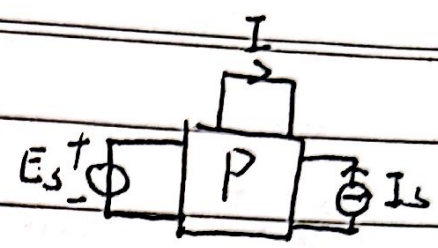

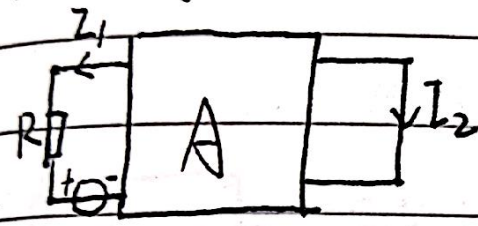4.32: 将 R 看作  $R_0 + \Delta R$ . 将  $\Delta R I_1$  看作电流源  $I_s$



$I_1 = g_1 (\Delta R I_1) + I_{A1}$

$$\begin{cases} I_1 = 2 = g_1 (0 \times I_1) + I_{A1} \\ I_1 = 1.5 = g_1 (10 \times I_1) + I_{A1} \end{cases} \quad \begin{cases} g_1 = \frac{-1}{30} \\ I_{A1} = 2 \end{cases}$$

当  $R = -10$ ,  $I_1 = \frac{1}{3} I_1 + I_{A1} \quad I_1 = 3A$

此时将整个支路看作电流源


$I_2 = 2I_1 + I_{A2}$

$$\begin{cases} I_2 = \frac{1}{3} = 2\alpha + I_{A2} \\ I_2 = 0.5 = 1.5\alpha + I_{A2} \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = -\frac{1}{3} \\ I_{A2} = 1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{代入 } I_1 = 3A \\ \text{得 } I_2 = 0A \end{array}$$

$I_1 = 3A \quad I_2 = 0A$

4.34(1) 将 R 左侧进行戴维宁等效

先开路:

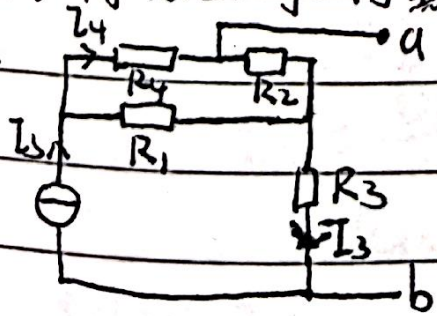


$I_3 = I_s = 1A$

$I_4 = I_s \times \frac{40}{24+40} = \frac{5}{8} A$

$V_{ab} = R_2 I_4 + R_3 I_3 = 8V$



短路电流法:

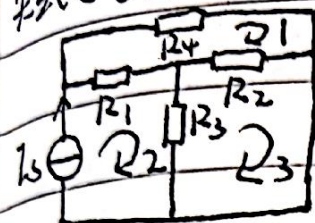

用网孔电流


$$1: I_{m1}(R_1 + R_2 + R_4) - I_{m2}R_1 - I_{m3}R_2 = 0$$

$$2: I_{m2} = I_s$$

$$3: I_{m3}(R_2 + R_3) - I_{m1}R_2 - I_{m2}R_3 = 0$$

$$I_{m3} = 0.8A \quad \text{so } I_d = 0.8A$$

$$R_d = \frac{U_{ab}}{I_d} = 10\Omega$$

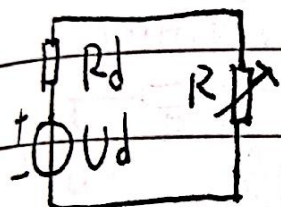


当 \$R = R\_d = 10\Omega\$ 时

$$P_k = \left(\frac{8}{20}\right)^2 \times 10 = 1.6W$$

(2) 当 \$R = 0\Omega\$, \$I\_k = \frac{8}{10} = 0.8A\$

(3) 当 \$R \rightarrow \infty\$, \$U\_k = U\_d = 8V\$

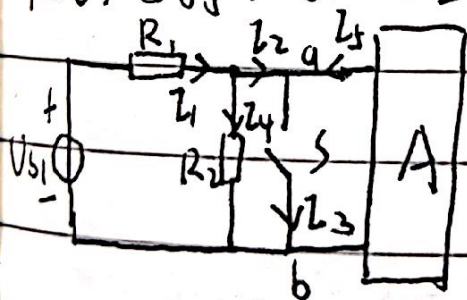4.36, \$S\$ 打开时, \$I\_2 = 0\$ 由 KCL: \$I\_1 = I\_4\$



$$\text{so } I_1 R_1 + I_4 R_2 = U_{S1}$$

$$I_4 = \frac{5}{3}A$$

$$U_d = U_{ab} = I_4 R_2 = \frac{20}{3}V$$


\$S\$ 闭合时: \$I\_3 = I\_2' + I\_5'\$

$$I_2' = \frac{U_{S1}}{R_1} = 5A \quad I_5' = 3A$$

$$R_d = \frac{U_d}{I_5'} = \frac{20}{9}\Omega$$

$$\text{so } U_d = \frac{20}{3}V \quad R_d = \frac{20}{9}\Omega$$

4.37. ab 短路:

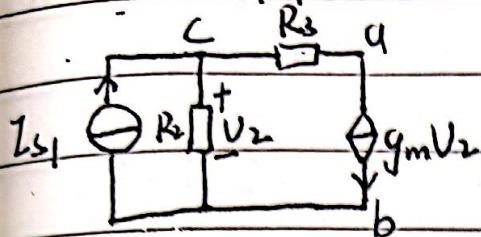

令 b 参考点


$$a: U_a \cdot \frac{1}{R_3} - U_c \cdot \frac{1}{R_3} = -g_m U_2$$

$$c: U_c \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right) - U_a \frac{1}{R_3} = I_{S1}$$

$$U_2 = U_c \quad U_c = -2V$$

$$U_a = -8V \quad \text{所以 } U_d = U_{ab} = -8V$$

外加电压

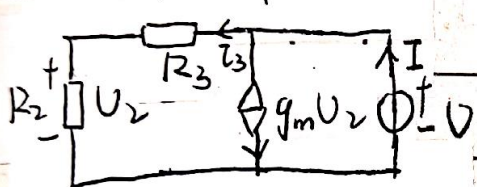

$$I_3 = \frac{U}{5} \quad U_2 = \frac{2}{5} U$$


$$\text{由 KCL: } I = I_3 + g_m U_2$$

$$I = -\frac{U}{5}$$

$$R_d = \frac{U}{I} = -5\Omega$$

$$\text{所以 } U_d = -8V \quad R_d = -5\Omega$$

4.38.

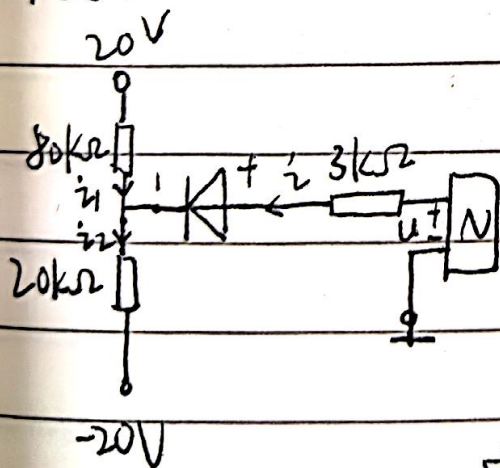

假设二极管导通

由 20V → -20V:

$$80k i_1 + 20k i_2 = 40$$

由 KCL

$$i_1 + i = i_2$$

由 20V → 接地

$$80k i_1 - 3k i + u = 20$$


由伏安特性:  $u = 4 - 1ki$

代入求解得  $i = 0.8mA$  正向导通

$$u = 4 - 1ki = 3.2V$$



先将  $R_L$  断路，将电流源等效

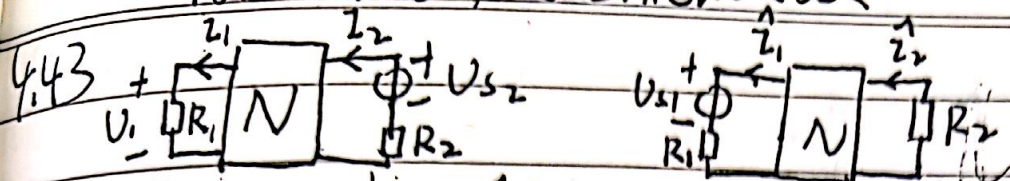

由特勒根  $\sum_{k=1}^b U_k \hat{I}_k = 0$

$$U_1 \hat{I}_1 + U_2 \hat{I}_2 + \sum_{k=3}^b U_k \hat{I}_k = 0$$

$$\sum_{k=1}^b \hat{U}_k \hat{I}_k = 0$$

$$\hat{U}_1 \hat{I}_1 + \hat{U}_2 \hat{I}_2 + \sum_{k=3}^b \hat{U}_k \hat{I}_k = 0$$


$$\sum_{k=3}^b U_k \hat{I}_k = \sum_{k=3}^b \hat{U}_k \hat{I}_k$$

$$U_{s1} = R_1 \hat{I}_1, \quad U_{s2} = R_2 \hat{I}_2$$

故  $U_1 \cdot \frac{\hat{U}_1 - U_{s1}}{R_1} + U_2 \cdot \frac{\hat{U}_2}{R_2} = \hat{U}_1 \cdot \frac{U_1}{R_1} + \hat{U}_2 \cdot \left( \frac{U_2 - U_{s2}}{R_2} \right)$

$$\hat{U}_1 - 1 + \hat{U}_2 = \hat{U}_1 - 2\hat{U}_2 \quad \hat{U}_2 = \frac{1}{3}V$$

将  $R_L$  短路接

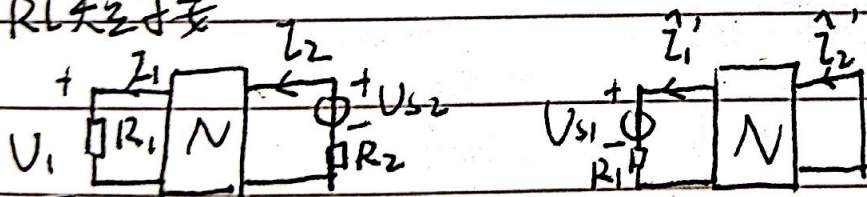

同理有:  $U_1 \hat{I}_1' + U_2 \hat{I}_2' = \hat{U}_1' \hat{I}_1 + \hat{U}_2' \hat{I}_2$

$$1 \times \hat{I}_1' + 2 \times \hat{I}_2' = (U_{s1} + \hat{I}_1' R_1) \cdot \frac{U_1}{R_1}$$

$$R_d = \frac{1}{\frac{1}{3}} = \frac{2}{3} \Omega$$


当  $R_L = R_d = \frac{2}{3} \Omega$  时  $2 \times \hat{I}_2' = 1 \quad \hat{I}_2' = \frac{1}{2} A$

故  $R_L = \frac{2}{3} \Omega$  时


接入  $R_L$  后  $\hat{U}_2$  不变  $P = \frac{\hat{U}_2^2}{R_L} = \frac{1}{6} W$  (消耗)

功率最大  $\frac{1}{6} W$


原电路先等效为:

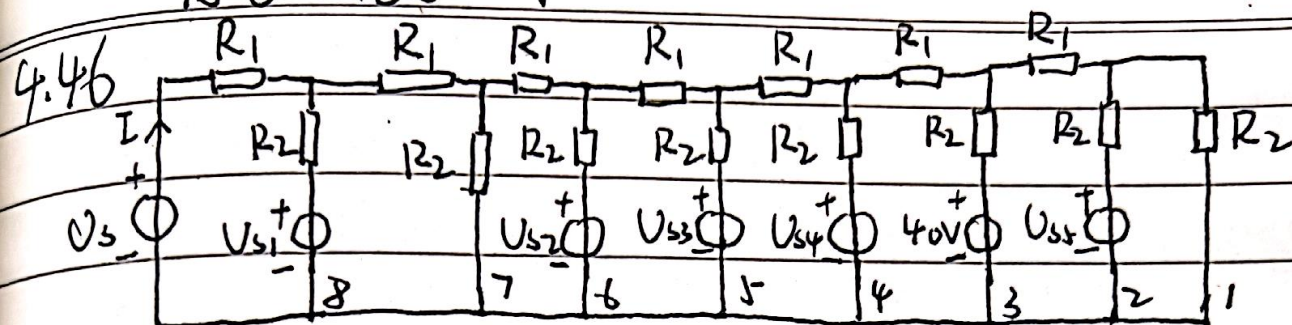


先将2改为电流源,与1等效后,再改为电压源.

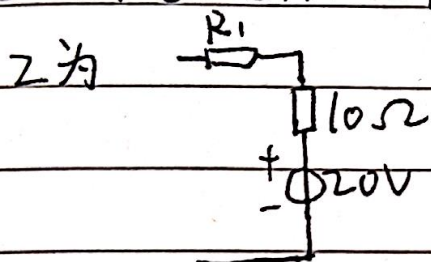

后.23改为电流源.等效再改回

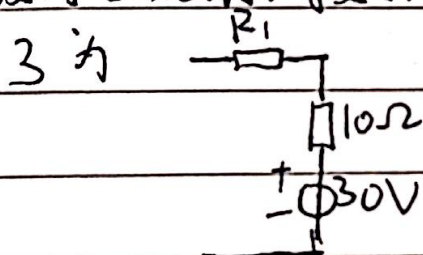


再等效34

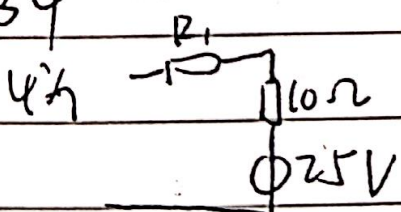

以此类推

一直等效到8


得8为

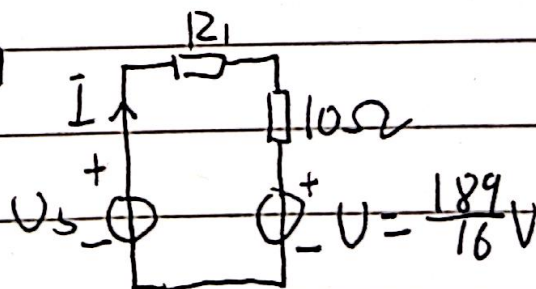


$$I = \frac{V_s - U}{R_1 + 10} = \frac{67}{320} A = 0.21 A$$



4.47. 万电路等效

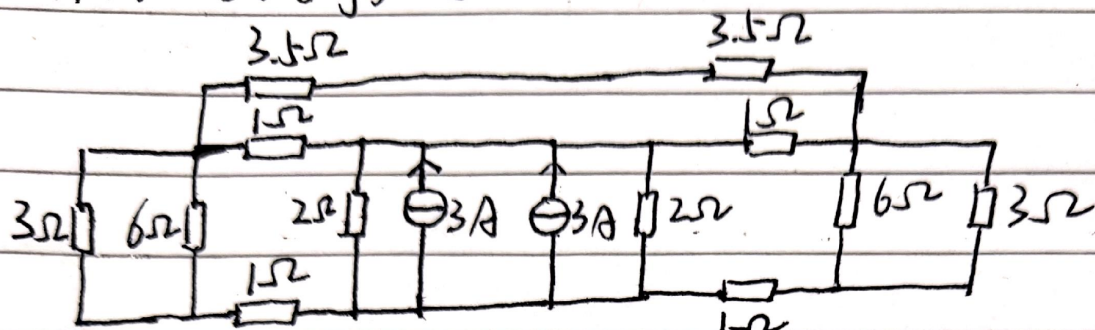

为便于等效对称, 平行线断路, 将电流源改为电压源

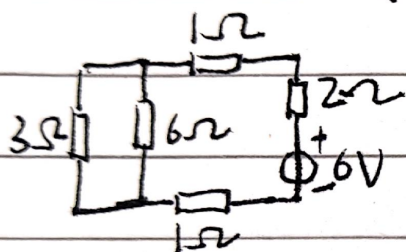

$$I' = \frac{6V}{3//6 + 1 + 1 + 2} = 1A$$

$$I = 2I' = 2A$$

$$P = I \cdot U = 12W \text{ (非关联正, 产生)}$$