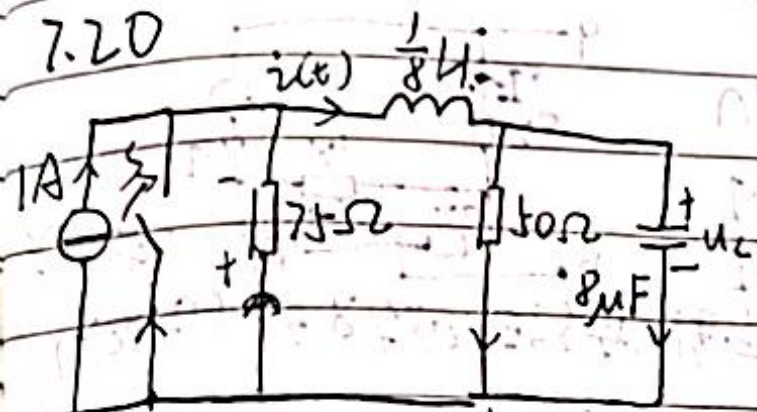


7.20



$$i_L(0^-) = \frac{75}{75+50} \times 1A = 0.6A$$

$$u_c(0^-) = 0.6 \times 50 = 30V$$

$$\frac{du_c}{dt}(0^+) = \frac{i_L(0^+)}{C} = 0$$

$$\text{列KVL: } i_L(t) = C \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{50}$$

$$\text{列KVL: } L \frac{di_L(t)}{dt} + u_c = 0$$

$$\frac{1}{8} \times 8 \times 10^{-6} \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{400} \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{50} = 0$$

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + 2500 \frac{du_c}{dt} + 10^6 u_c = 0$$

$$\text{特征方程 } s^2 + 2500s + 10^6 = 0 \quad s_1 = -2000 \quad s_2 = -500$$


$$\text{齐次解 } u_{ch} = A_1 e^{-2000t} + A_2 e^{-500t}$$

$$\text{特解 } u_{cp} = 0$$

$$u_c(0^+) = u_c(0^-) = A_1 + A_2 = 30 \Rightarrow \begin{cases} A_1 = -10 \\ A_2 = 40 \end{cases}$$

$$C \frac{du_c}{dt}(0^+) = -2000A_1 - 500A_2 = 0$$
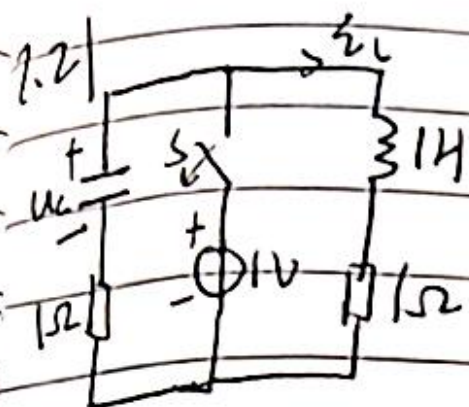
$$i_L(t) = C \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{50} = 0.64 e^{-500t} - 0.04 e^{-2000t}$$



闭合前:  $i_L(0^-) = 1A$

$u_C(0^-) = 1V$

$\frac{du_C}{dt}(0^+) = \frac{i_C}{C} = \frac{-i_L(0^+)}{C} = -1A$

$i_L = -C \frac{du_C}{dt} = 2.575$

$i_L \times 2\Omega + L \frac{di_L}{dt} = u_C$

$2 \frac{du_C}{dt} + \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C = 0$

特解  $u_{cp} = 0V$

$s^2 + 2s + 1 = 0$

$s_1 = s_2 = -1$

齐次解  $u_{ch} = (A_1 + A_2 t) e^{-t}$

$u_C(0^+) = A_1 = 1V$

$\frac{du_C}{dt}(0^+) = A_2 - A_1 = -1A$

$A_2 = 0$

$u_C = e^{-t} V$


$i_L = -C \frac{du_C}{dt} = e^{-t} A$



9.2, (a)  $u_D = |x i - 1|$

当  $u_D < 0$   $i < 1$ , 二极管不导通,  $u = |x i|$

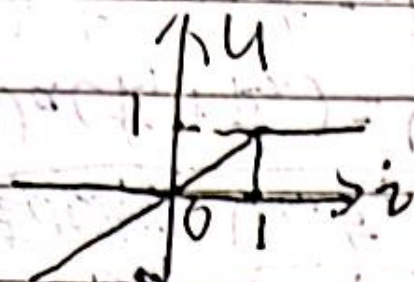
当  $u_D \geq 0$   $i \geq 1$ , 导通,  $u = 1V$ .




(b)  $u_D = u - r i$

当  $u - r i < 0$ , 截止, 此时  $i = -I_0$   $u = -r I_0$

当  $u - r i \geq 0$ , 导通, 此时  $u = r i$

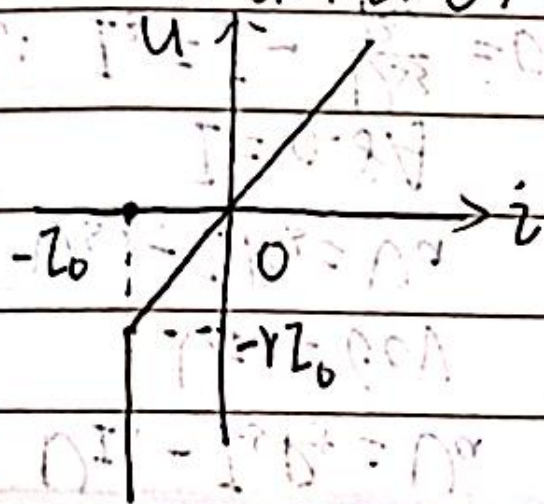

9.15,

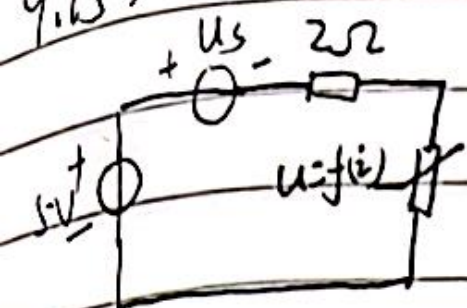

令  $u_s = 0$ ,  $I_0 = 1A$

~~求~~  $R_d = \frac{dy}{di} \Big|_{i=I_0} = 5\Omega$


· 只有  $u_s$  作用时

$i(t)$  与  $I_0$  方向相反  $i(t) = \frac{\sin \omega t}{2+5} = \frac{\sin \omega t}{7} V$

$I = I_0 - i(t) = 1 - \frac{1}{7} \sin \omega t A$




3.7

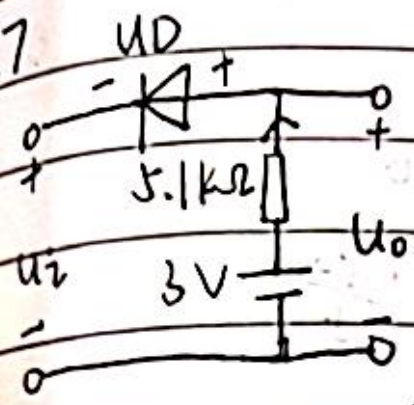


断开 D  
 $u_D + u_i = 3V$

当  $u_i = 5V$  时  $u_D < 0$  截止  
 $u_o = 3V$

$u_i = 0V$  时, 短路,  $u_o = 0V$

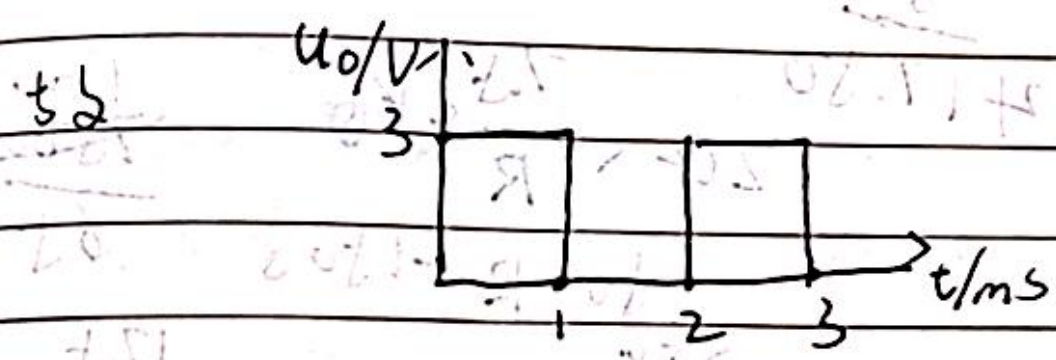

3.9

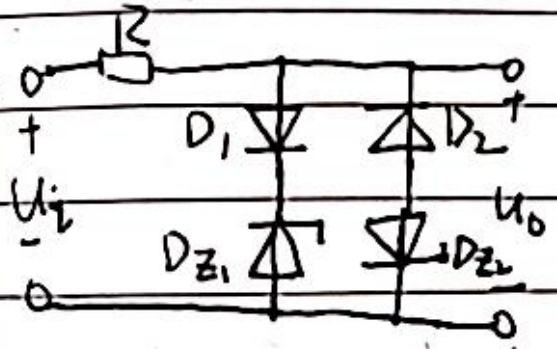


当  $u_i > 0$  时  
 $D_2$  截止

$0 < u_i < 6V$  时  $D_{Z1}$  截止,  
 $u_o = u_i$

$u_i > 6V$ ,  $D_{Z1}$  稳压  $u_o = U_Z = 6V$

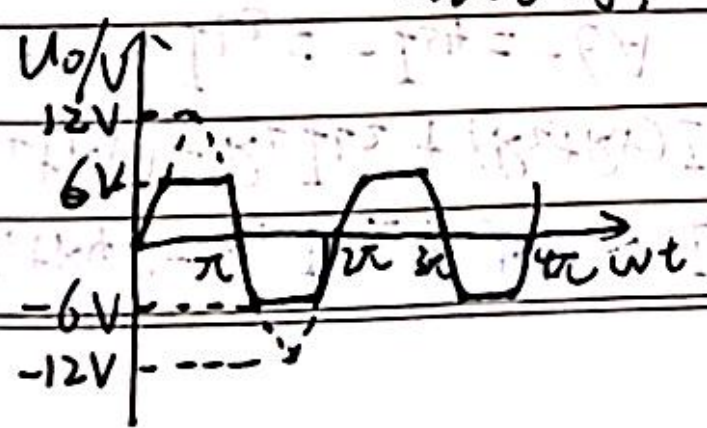当  $u_i < 0$  时, 同理  $-6 < u_i < 0$  时,  $D_{Z2}$  截止  $u_o = u_i$   
 $u_i < -6$  时,  $u_o = -U_Z = -6V$





3.10,  $I_E = I - I_L = I - \frac{U_E}{R_L}$

$I R + U_E = U_1$

$I_E = \frac{U_1 - 7.5}{R} - I_L \in [5mA, 50mA]$

$U_1 \in [15, 25] \quad I_L \in [0, 15mA]$

当  $U_1 = 15V, I_L = 0$ :  $150\Omega \leq R \leq 1500\Omega$


$U_1 = 15V, I_L = 15mA$ :  $\frac{1500}{13}\Omega \leq R \leq 375\Omega$

$U_1 = 25V, I_L = 0$ :  $350\Omega \leq R \leq 3500\Omega$

$U_1 = 25V, I_L = 15mA$ :  $\frac{3500}{13}\Omega \leq R \leq 875\Omega$

故  $350\Omega \leq R \leq 375\Omega$

3.13. (a)

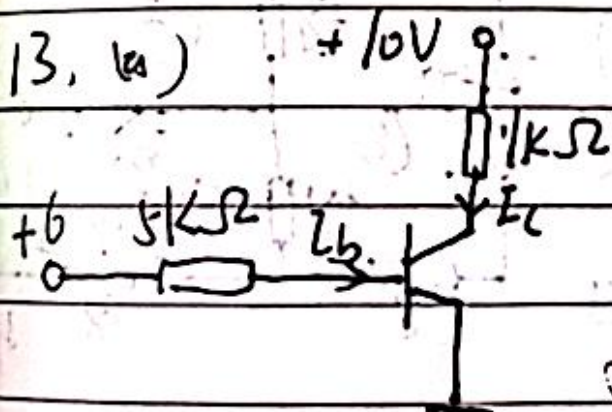

基极电压远大于发射结导通电压

故  $5k\Omega \cdot I_B + V_{BE} = +6V$


$V_{BE} = 0.7V, I_B = 1.06mA$

如导饱和:  $I_{C(sat)} = \frac{+10V}{1k\Omega} = 10mA$


如果为放大状态,  $I_C = \beta I_B = 31.8mA > 10mA$

故已经饱和



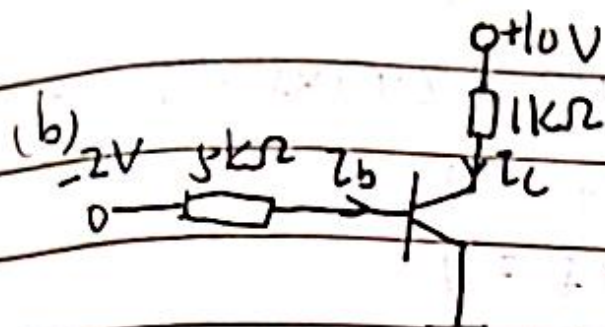

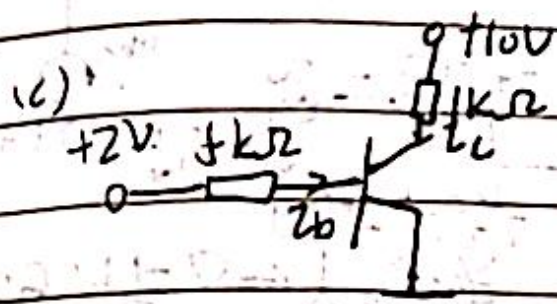
基极电压为  $-2V$ , 发射结反偏,  $I_b = 0$   
 集电结也反偏,  $U_{CB} > 0$   
 故截止状态




基极电压  $+2V$ , 发射结正偏  
 $5k\Omega I_b + U_{BE} = +2V$   
 $I_b = 0.26mA$

临界饱和时:  $U_{CB} = 0, I_{C_{sat}} = \frac{10V}{1k\Omega} = 10mA$   
 如导数大  $I_c = \beta I_b = 7.8mA < 10mA$   
 故处于放大状态


3.14 (a) PNP 锗管

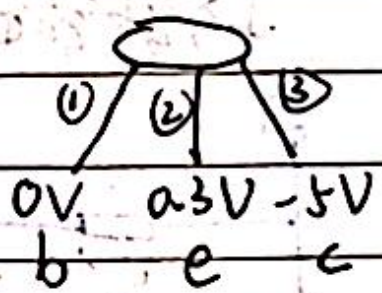


(b) NPN 硅管

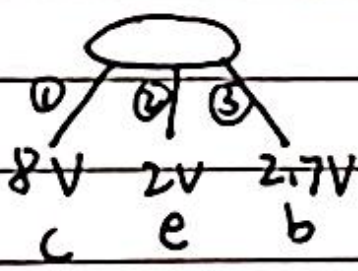

(c) NPN 锗管

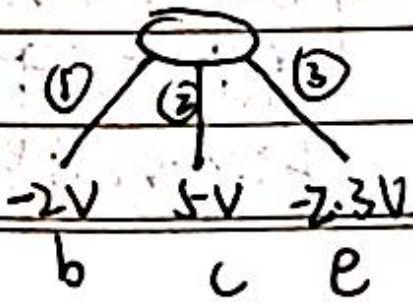

(d) PNP 硅管

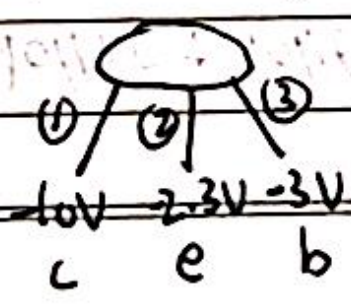

3.15. (a) NPN型.  $V_{BE} < 0, V_{CB} > 0$  都反偏, 截止

(b) PNP型  $V_{BE} < 0, V_{BC} > 0$ , 放大

(c) PNP型  $V_{BE} > 0, V_{BC} < 0$ , 发射结正偏, 集电结反偏  
倒置

(d) NPN型  $V_{BE} > 0, V_{BC} > 0$ , 饱和

(e) NPN型  $V_{BE} > 0, V_{BC} < 0$ , 放大

(f) PNP型  $V_{BE} < 0, V_{BC} < 0$ , 饱和

(g) NPN型  $V_{BE} > 0, V_{BC} < 0$ , 放大

(h) NPN型  $V_{BE} = 2.7V > 0$ , 远超过  $0.7V$ , 可见已损坏