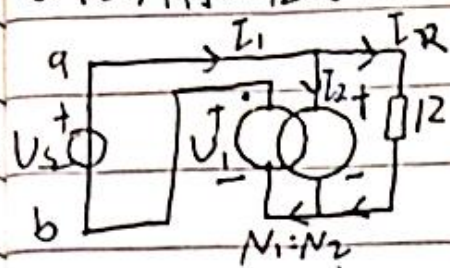


5.42. 用加压求流法, 参考方向如图



由图知变压器同名端流入

$$\frac{U_R}{V_1} = -\frac{N_2}{N_1} \quad V_1 = -\frac{N_1}{N_2} U_R$$

$$V_1 + U_R = U_s \quad U_R = \frac{U_s}{1 - \frac{N_1}{N_2}}$$

$$I_2 = I_1 - I_R = I_1 - \frac{U_R}{R}$$


$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \quad 1 - \frac{U_R}{I_1 R} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$I_1 = \frac{U_R}{R(1 - \frac{N_1}{N_2})} = \frac{U_s}{R(1 - \frac{N_1}{N_2})^2}$$

$$\frac{U_s}{I_1} = R(1 - \frac{N_1}{N_2})^2 \text{ 为输入阻抗}$$

5.51. 将 Δ 变为 Y , $Z_Y' = \frac{1}{3} Z_\Delta = 100 \Omega$

单相图

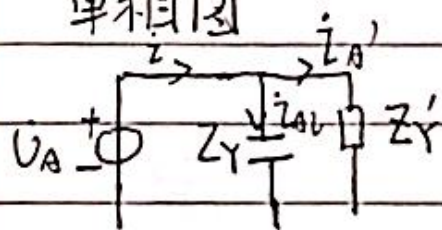

$$\sqrt{3} U_{AB} I_{A1} \sin \varphi = 942 \text{ var} \quad \varphi = -90^\circ$$

$$U_{AB1} = \sqrt{3} U_A = 100\sqrt{3} \text{ V} \quad \text{为电压-电流相位}$$

$$I_{A1} = 3.14 \text{ A}$$

由于是纯电容 $\dot{I}_{A1} = 3.14 \angle 90^\circ \text{ A}$

$$\dot{I}_A' = \frac{\dot{U}_A}{Z} = 1 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\sqrt{3}}{3} \dot{I}_A' \angle 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} \angle 30^\circ \text{ A}$$


$$\tilde{S} = 3 \times \dot{U}_A \times \overline{\dot{I}_L}$$

$$= (300 - 942j) \text{ VA}$$

$$\dot{I}_L = \dot{I}_A' + \dot{I}_{A1} = (1 + 3.14j) \text{ A}$$

5.53. 端口内阻抗为Y接负载

单相的：以相电压为参考相量

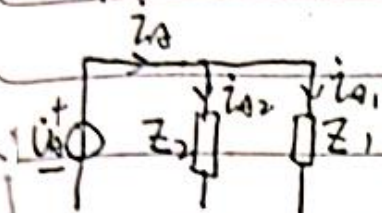

$$\dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$P_1 = 3 U_A \times I_{A1} \cos \varphi$$

$$I_{A1} = \frac{20}{3} \text{ A}$$

$$\dot{I}_{A1} = \frac{20}{3} \angle -60^\circ \text{ A} = \left(\frac{10}{3} - \frac{10}{3} \sqrt{3} j \right) \text{ A}$$

$$\dot{I}_{A2} = \frac{\dot{U}_A}{Z_2} = (2.64 - 3.52j) \text{ A}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2} = (5.97 - 9.29j) \text{ A}$$

$$I_A = 11.05 \text{ A}$$


$$\tilde{S}_2 = 3 \times \dot{U}_A \times \bar{\dot{I}}_A$$

$$\text{取实部 } P = 3942 \text{ W}$$

5.55 作 Δ -Y 变换

单相 $Z_2' = \frac{1}{3} Z_2$

取A相电压为参考相量

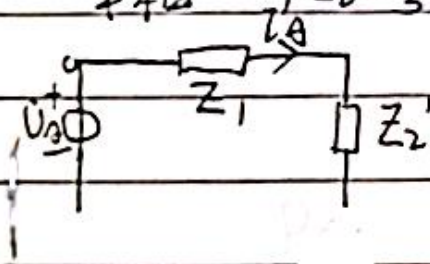

$$\dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}'_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z_2'} = (9.17 - 9.17j) \text{ A}$$

$$= 12.97 \angle -45^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3} U_A \angle 30^\circ = 380 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_3} = 10 \text{ A}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}'_A + \dot{I}_3 = (19.17 - 9.17j) \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}'_A \angle -120^\circ - \dot{I}_3 = (-22.52 - 3.36j) \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}'_A \angle 120^\circ = 12.97 \angle 75^\circ \text{ A}$$

5.57. 令相电压为参考相量, Δ -Y 变换 $Z' = \frac{Z}{3}$

(1)

$$\dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_A}{Z'} = (52.8 - 39.6j) \text{ A}$$

W₁ 侧 $\dot{I}_{AL} \times \dot{U}_{AB}$ 有功功率

$$\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\tilde{S}_1 = \dot{U}_{AB} \dot{I}_L = (9851.93 + 23063.95j) \text{ VA}$$

$$P_{W1} = 9851.93 \text{ W}$$

W₂ 侧 $\dot{I}_{CL} \times \dot{U}_{CB}$ 有功功率 $\dot{U}_{CB} = 380 \angle 90^\circ \text{ V}$


$$\tilde{S}_2 = \dot{U}_{CB} \dot{I}_L \angle 120^\circ = (24899.88 + 2999.95j) \text{ VA}$$

$$P_{W2} = 24899.88 \text{ W}$$

$$P_\Sigma = P_1 + P_2 = 34751.81 \text{ W}$$

$$Q_\Sigma = Q_1 + Q_2 = 26063.90 \text{ var}$$

(2) 断开开关
画相量图

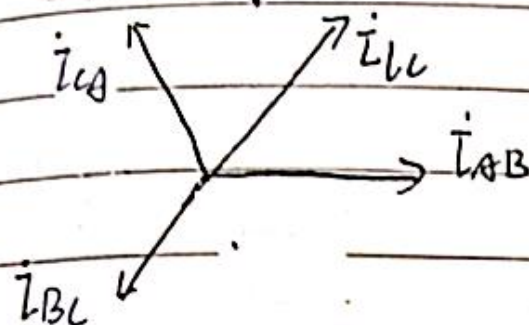

CA上断路 $\dot{I}_{CA} = 0$

$$\dot{I}_{LA} = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = \dot{I}_{AB}$$

$$\dot{I}_{LC} = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} = -\dot{I}_{BC}$$

仍取 \dot{U}_{AB} 为参考相量

$$\dot{I}_{AB} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{I}_L \angle 30^\circ = (37.83 - j4.56) \text{ A}$$

$$\dot{I}'_{LA} = \dot{I}_{AB}$$

$$\tilde{S}_1 = \dot{U}_{AB} \cdot \dot{I}_{LA} = (11583.06 + j8688.35) \text{ VA}$$

$$P_{W1} = 11583.06 \text{ W}$$


$$\dot{I}_{BC} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{I}_L \angle 30^\circ$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{I}_L \angle -90^\circ = (-22.86 - j30.484) \text{ A}$$

$$\dot{I}_{LC} = -\dot{I}_{BC} = (22.86 + j30.484) \text{ A}$$

$$\tilde{S}_2 = \dot{U}_{CB} \cdot \dot{I}_{LC} = (11582.4 + j8686.8j) \text{ VA}$$

$$P_{W2} = 11582.4 \text{ W}$$

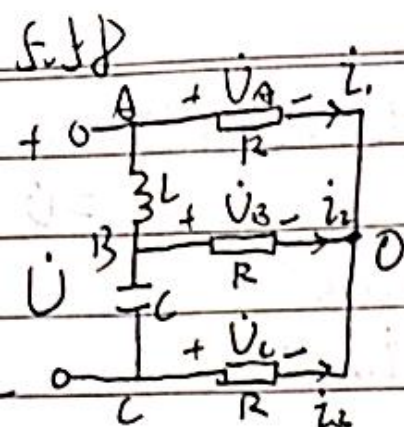

$$\dot{U}_{AO} = U_0 \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_B = U_0 \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_C = U_0 \angle 120^\circ$$

$$U_{AB} = \sqrt{3} U_0 \angle 30^\circ$$

$$U_{BC} = \sqrt{3} U_0 \angle -90^\circ$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{BC}}{R} = \frac{U_0}{R} \angle -120^\circ = -\frac{U_0}{2R} - \frac{\sqrt{3}U_0}{2R}j$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{AB}}{j\omega L} - \frac{\dot{U}_{BC}}{j\frac{1}{\omega C}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}U_0 \angle 30^\circ}{j\omega L} + \frac{\sqrt{3}U_0 \angle -90^\circ}{j\frac{1}{\omega C}}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}U_0}{\omega L} \times \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}U_0}{\omega L}j \right) + (-\sqrt{3}U_0\omega C)$$

$$\begin{cases} -\frac{U_0}{2R} = \frac{\sqrt{3}U_0}{2\omega L} - \sqrt{3}U_0\omega C \\ -\frac{\sqrt{3}U_0}{2\omega L} = -\frac{\sqrt{3}U_0}{2R} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} L = 55.1 \text{ mH} \\ C = 183.78 \mu\text{F} \end{cases}$$

$$6.3. f(t) = |V \sin(\frac{\omega_1}{2} t)| \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T} \quad \omega_2 = \frac{2\pi}{2T} = \frac{\omega_1}{2}$$

$$\dot{F}_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$= \frac{V}{T} \int_0^T \sin \frac{\omega_1}{2} t e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$\int_0^T \sin \frac{\omega_1}{2} t e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$= -\frac{2}{\omega_1} \left(\cos \frac{\omega_1}{2} t e^{-jn\omega_1 t} \Big|_0^T + jn\omega_1 \int_0^T \cos \frac{\omega_1}{2} t e^{-jn\omega_1 t} dt \right)$$

$$= -\frac{2}{\omega_1} \times (-2) - 2jn \cdot \frac{2}{\omega_1} \left(\sin \frac{\omega_1}{2} t e^{-jn\omega_1 t} \Big|_0^T + jn\omega_1 \int_0^T \sin \frac{\omega_1}{2} t e^{-jn\omega_1 t} dt \right)$$



$$= \frac{4}{\omega_1} + 4n^2 \int_0^T \sin \frac{\omega_1}{2} t e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$\text{b2} \quad \int_0^T \sin \frac{\omega_1}{2} t e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{4}{\omega_1 (1-4n^2)}$$

$$\dot{F}_n = \frac{2V}{\pi (1-4n^2)}$$

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_1 t}$$
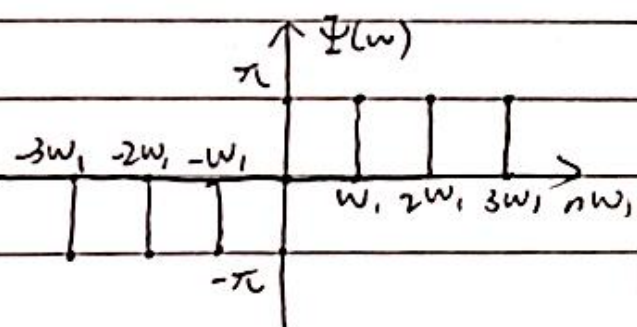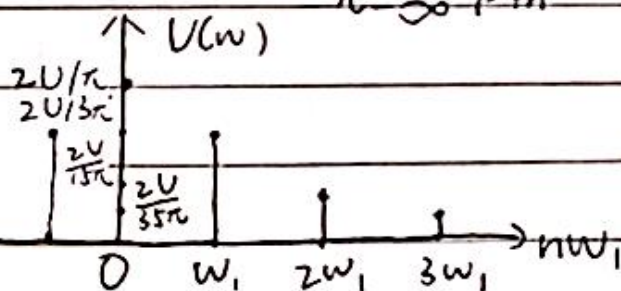
$$= \frac{2V}{\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1-4n^2} e^{jn\omega_1 t}$$




$$6.5 \quad U = \sqrt{5^2 + 40^2 + 30^2} = 50.25 \text{ V}$$

$$I = \sqrt{1^2 + 5^2 + 3^2} = 5.92 \text{ A}$$

$$P = 5 \times 1 + 40 \times 5 \times \cos(30^\circ - (-30^\circ)) + 30 \times 3 \times \cos(-20^\circ - 10^\circ) = 183 \text{ W}$$

6.8 当 $n=1$ 时

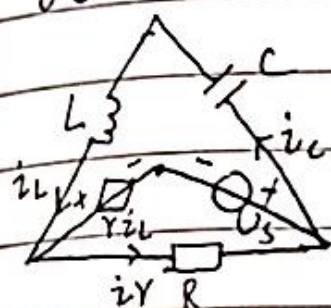

$$i_C(1) = i_L(1) = i(1)$$

$\omega L = \frac{1}{\omega C}$ L 与 C 串联谐振,
 R 被短路


$$\dot{I}(1)(j\omega L - j\frac{1}{\omega C}) + Y\dot{I}(1) = \dot{U}_s$$

$$\dot{I}_{us}(1) = \dot{I}(1) = 1 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_Y(1) = 0$$

当 $n=2$ 时

作 KVL

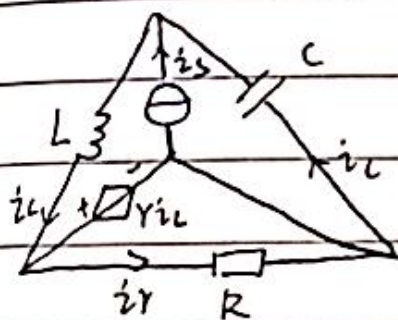

$$\dot{I}_L(2) \cdot j\omega L + Y \dot{I}_C(2) + \dot{U}_{s2}(2) = 0$$

$$\dot{I}_C(2) (-j\frac{1}{\omega C}) = \dot{U}_{s2}(2)$$

$$\dot{I}_Y(2) = Y \dot{I}_L(2)$$

$$\dot{I}_L(2) - \dot{I}_C(2) = \dot{I}_s(2) = 3 \angle 45^\circ$$

$$\dot{I}_L(2) = -\frac{\sqrt{2}}{2} j \text{ A}$$

$$\dot{I}_C(2) = -\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} j = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle -129.6^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_R(2) = -\frac{3}{\sqrt{2}} j \text{ A}$$

$$\dot{U}_{s2}(2) = \cancel{20\sqrt{2} + 15\sqrt{2}j} - 20\sqrt{2} + 15\sqrt{2}j \text{ V}$$

$$i_c = i_{c(1)} + i_{c(2)}$$

$$= \sqrt{2} \sin \omega t + 1 \sin (2\omega t - 90^\circ) \text{ A}$$


$$i_R = i_{R(2)} = 3 \sin (2\omega t - 90^\circ) \text{ A}$$

$$i_c = i_{c(1)} + i_{c(2)} = \sqrt{2} \sin \omega t + 5 \sin (2\omega t - 129.6^\circ) \text{ A}$$

$$P_{us} = U_s I_{us(1)} \cos \varphi = 30 \text{ W} \quad \text{消耗}$$

$$P_{rs} = U_{rs(2)} I_s \cos \varphi' = -15 \text{ W} \quad \text{产生}$$


6.10, 当 $n=0$, 只有直流作用

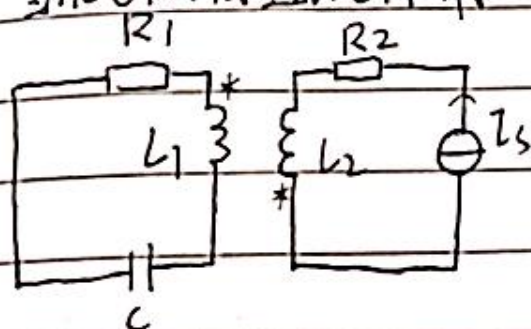

左端无感电流 $P_1(0) = 0$

$$P_2(0) = I_s^2 R_2 = 10 \text{ W}$$

当 $n=1$, 只有 u_s 作用, 电流源相当于断路

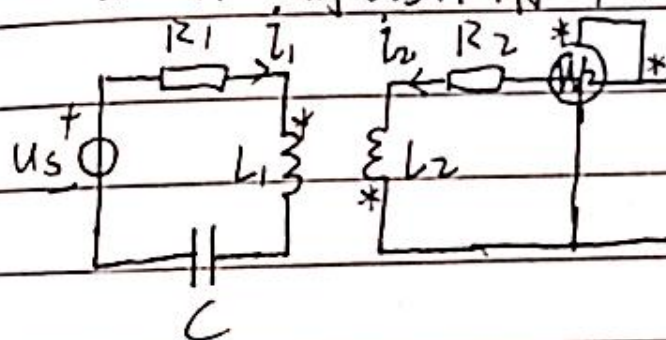

$$P_2(1) = 0$$

L_1 与 C 串联谐振相当于短路

$$I_1 = \frac{U_s}{R_1} = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$P_1(1) = U_s I_1 \cos \varphi = 1000 \text{ W}$$

$$P_{w1} = 1000 \text{ W} \quad P_{w2} = 10 \text{ W}$$

6.11 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 时 $U_{LP} = U_R = 0.5 U_S$ 此时
 C 与 L_2 并联谐振, 开路

$$\frac{1}{\omega C} = \omega L_2 \quad L_2 = 1 \text{ H}$$

$\omega = 4 \text{ rad/s}$ 时 $U_{CD} = 0$ 此时 C

$C // L_2$ 与 L_1 串联谐振, 短路

$$(-j \frac{1}{\omega C} // j \omega L_2) + j \omega L_1 = 0$$

$$-\frac{4}{3} j + 4 j L_1 = 0 \quad L_1 = \frac{1}{3} \text{ H}$$

当 $n=0$ 时, 只有直流, cd 上 R 被短路

$$P(0) = \frac{U_S^2(0)}{R} = \frac{100}{R}$$

$$\text{当 } n=1 \text{ 时 } P(1) = \frac{U_S^2(1)}{2R} = \frac{400}{2R}$$

$$\text{当 } n=2 \text{ 时 } P(2) = \frac{U_S^2(2)}{R} = \frac{100}{R}$$

$$P = P(1) + P(2) + P(3) = \frac{400}{R} = 40 \text{ W}$$

$$\text{有 } R = 10 \Omega$$