

3.16. 作戴维宁等效

(1)  $V_b = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \times 12V = 3.49V$



$R_b = R_{b1} // R_{b2} = 5.82k\Omega$

$I_B R_b + I_B (1 + \beta) R_e + V_{BE} = V_b$


$I_B = 0.34mA$

$I_C = \beta I_B = 16.66mA$

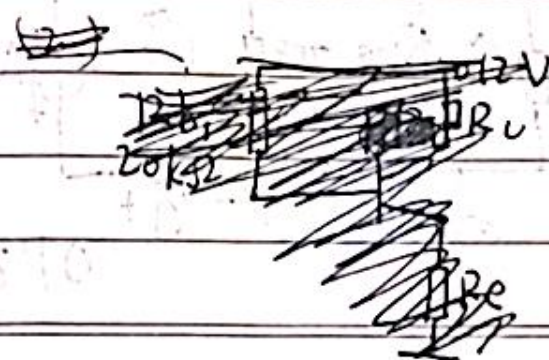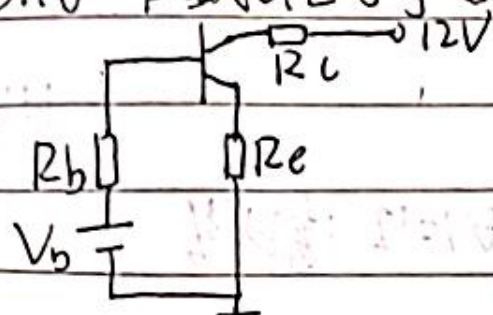$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_e$   
 $= 3.39V$



(2)

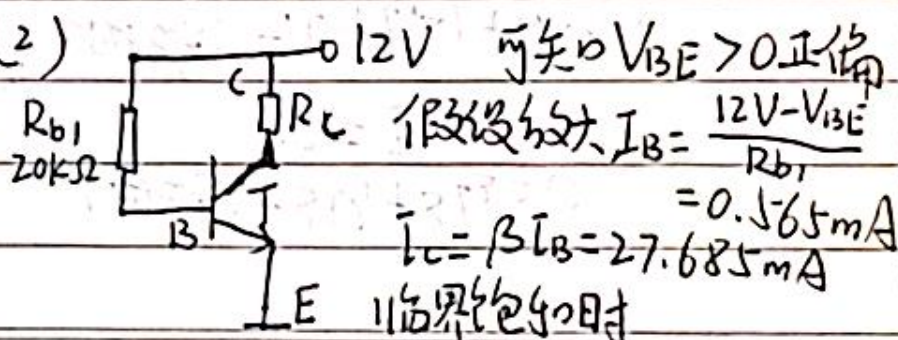

假设放大  $I_B = \frac{12V - V_{BE}}{R_{b1}} = 0.565mA$


$I_C = \beta I_B = 27.685mA$

临界饱和时

$I_{C0} = \frac{12V}{R_C} = 25.532mA$

$I_C > I_{C0}$   
 支已饱和

3.17 戴维宁等效

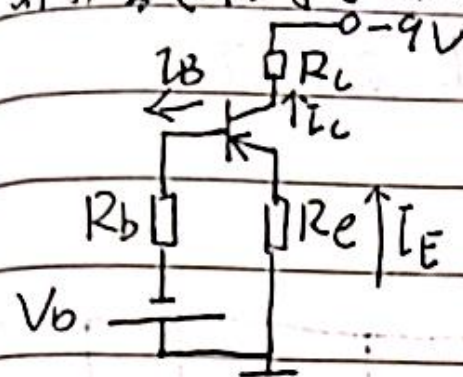

$$(1) R_b = R_{b1} // R_{b2} = 7.5 k\Omega$$

$$V_b = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \times 9 = 2.25 V$$

$$I_B R_b + I_B (\beta + 1) R_e + V_{BE} = V_b$$

$$I_B = 32.5 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 6.5 mA$$

$$V_{CE} = I_C R_c + I_E R_e - 9V$$

$$= -1.19 V$$

(2) (a)  $R_{b2} = 2 k\Omega$ ,  $V_b = \frac{2}{30+2} \times 9 = 0.5625 V < 0.7 V$   
截止

(b)  $R_{b1} = 15 k\Omega$ ,  $V_b = 3.6 V$ ,  $R_b = 6 k\Omega$

$$I_B R_b + I_B (\beta + 1) R_e + V_{BE} = V_b$$

$$I_B = 62.8 \mu A$$

假设如放大,  $I_C = \beta I_B = 12.55 mA$

饱和时  $V_{CE} = I_C R_c + I_E R_e - 9V = 0.7V$

$$I_{C0} = 4.6 mA < I_C$$

已饱和

(b) ~~同(1),  $I_B = 32.5 \mu A$  假设如放大  $I_C = 6.5 mA$~~

同(1),  $V_b = 2.25 V$ ,  $R_b = 7.5 k\Omega$ ,  $I_B = 0.3 mA$



假设如放大  $I_C = 60 mA$

饱和时  $V_{CE} = I_C R_c + I_E R_e - 9V = -0.7V$

$$I_{C0} = 7.54 mA < I_C$$

已饱和



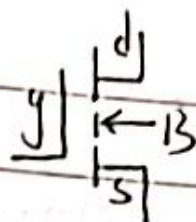
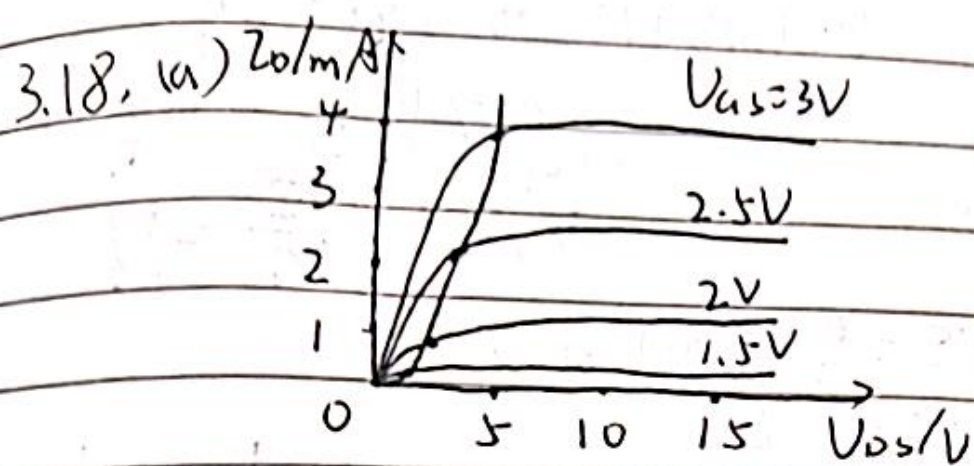


NMOS增强型

由图截止区  $V_{GS} < 1V$

恒流区与可变电阻区分界线:  $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS} = V_T = 1V$

$$V_{GS} - V_{DS} = 1V$$

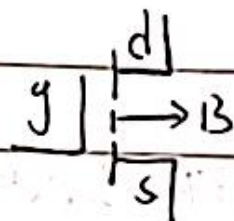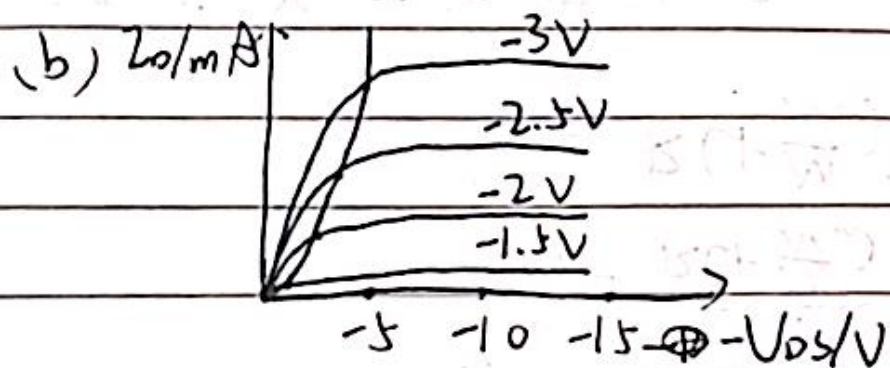



PMOS增强型


截止区  $V_{GS} < 1V$


分界线  $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS} = -1V$

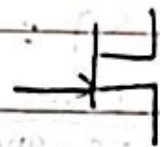



3.19 (a) N型JFET管   $V_{as0} = -3.5V$

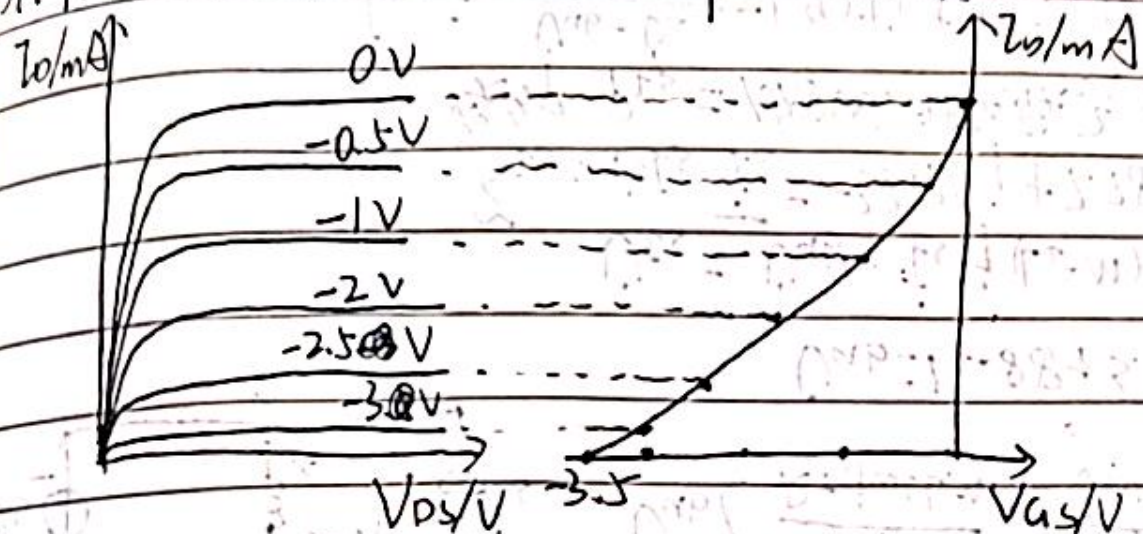

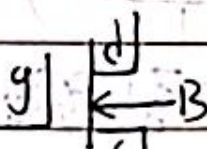(b) N型MOS管耗尽型   $V_p = -1.5V$

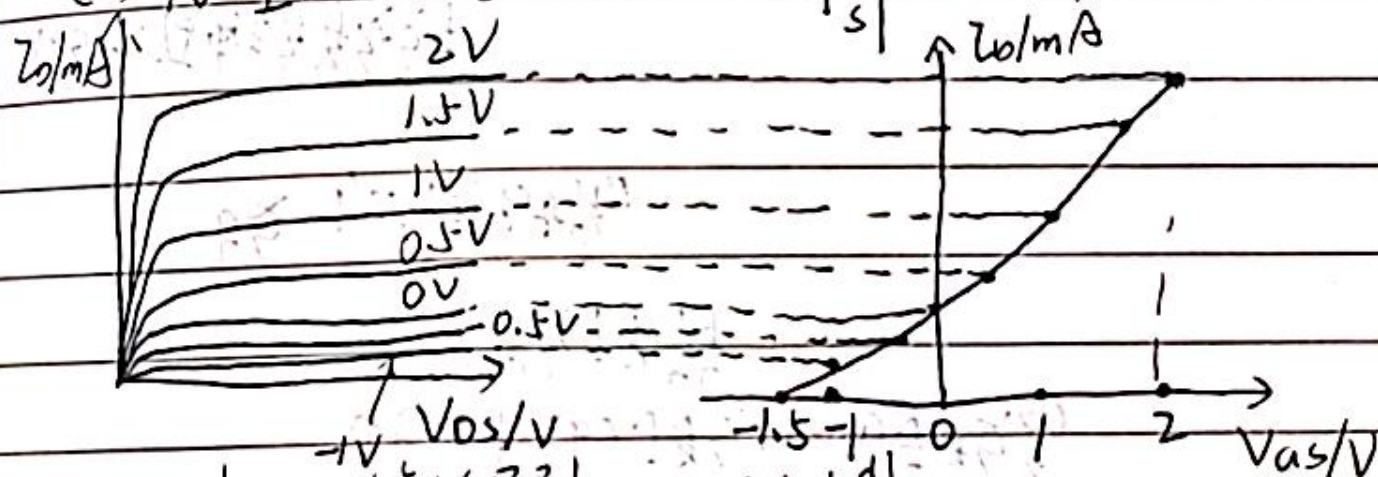

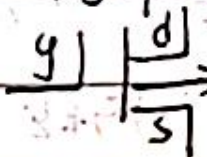(c) P型MOS管耗尽型   $V_p = 0.75V$

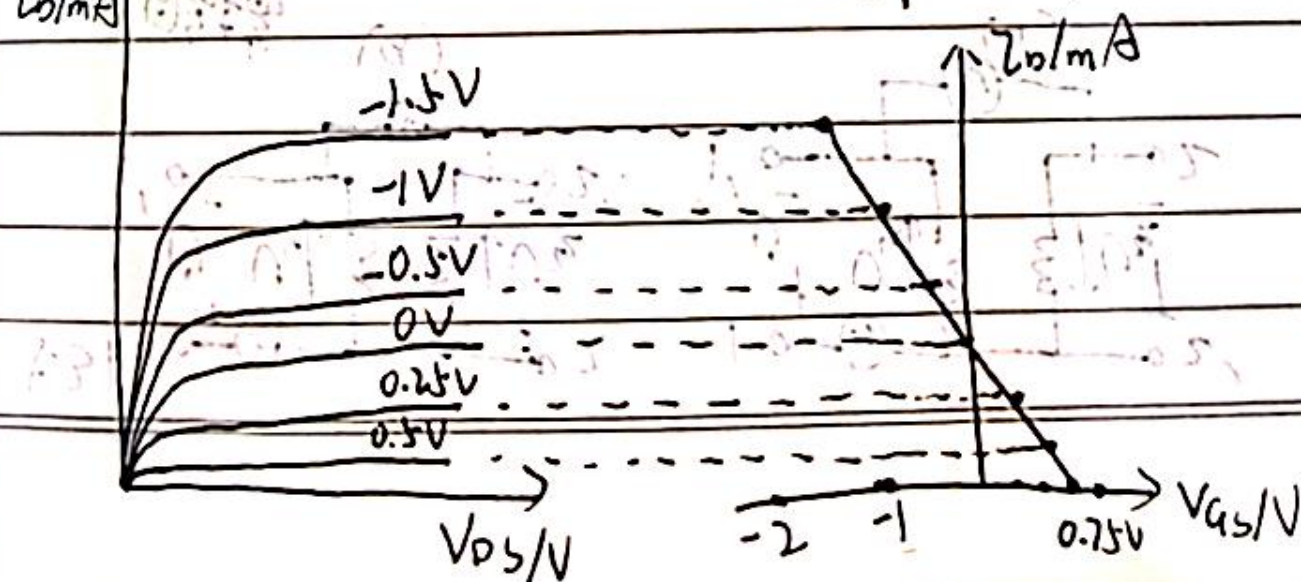




$$3.20, I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$V_{GS} = 1V, I_D = 0.18mA$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = -\frac{2}{V_P} \sqrt{I_D I_{DSS}}$$

$$\text{故 } g_m = 0.24mS$$

3.23. 由图可知为混合偏置电路

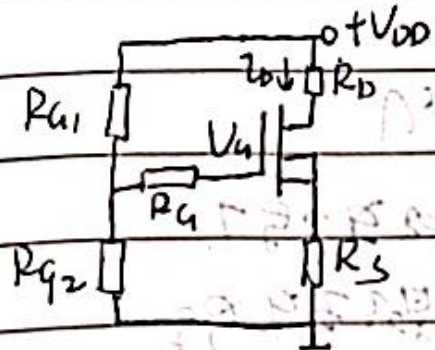

$$V_{GS} = V_{DD} \times \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} - I_D R_S$$

栅极无电流, 无压降

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$



$$25I_D^2 - 32I_D + 9 = 0$$

$$\text{故 } I_D = 0.417mA$$

$$V_{GS} = -0.17V$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S) = 13.58V$$

## 1.4. 直流偏置电路

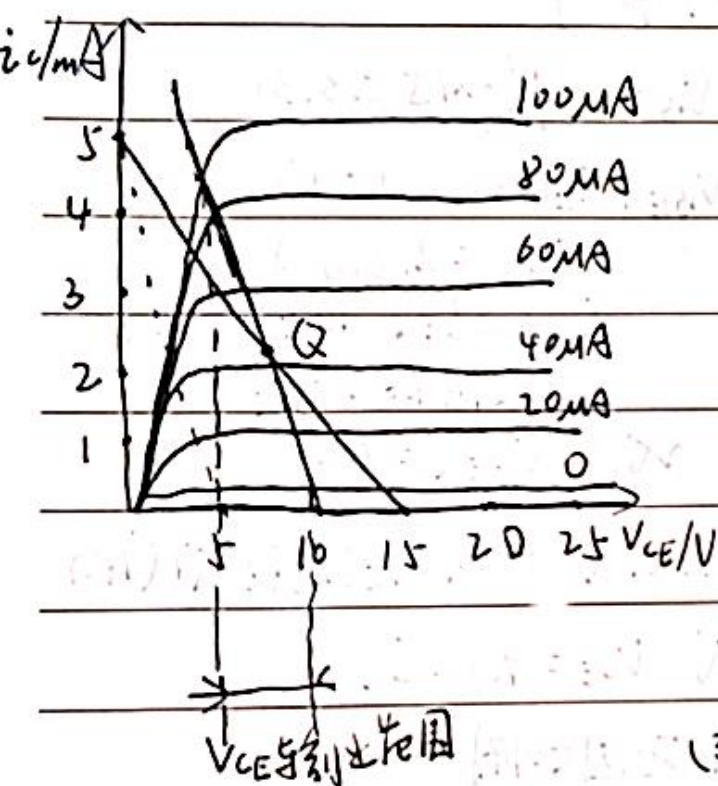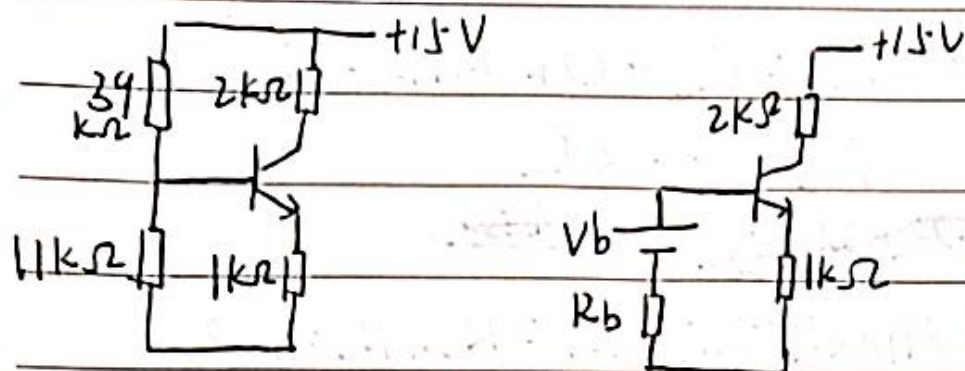

$$(1) V_{CE} = V_{CC} - (1+2)I_C = 15 - 3I_C$$

(2) 由图近似得  $\beta = 50$

$$V_b = \frac{11}{39+11} \times 15 = 3.3V$$

$$R_b = 39/11 = 8.58k\Omega$$

$$I_{BQ} = \frac{V_b - V_{BEQ}}{R_b + (1+\beta)R_e} = 43.6\mu A$$

$$I_{CQ} = 2.18mA \quad V_{CE} = 8.45V$$

(3)  $R_c || R_L =$  过Q点斜率 -1

(4) 如图为  $V_{CE}$  范围

$$(5) \Delta V_{CE+} = I_{CQ} \times R_L' = 2.18V$$

$$\Delta V_{CE-} = V_{CEQ} - V_{CES} \quad \text{由图 } V_{CES} \approx 5V$$

$$\Delta V_{CE-} = 3.45V$$

$$V_{om} = 2.18V$$

$$V_o = \frac{2.18V}{\sqrt{2}} = 1.54V$$






Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. \_\_\_\_\_

Date / /

# 1.7, (a) 直流偏置

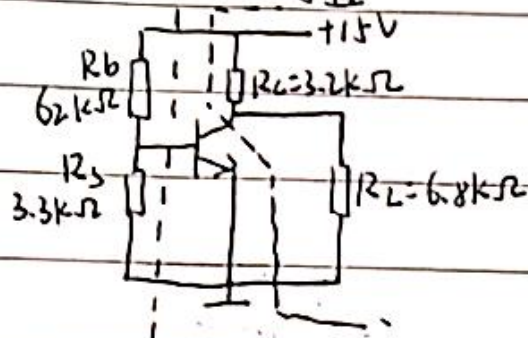

对左侧戴维宁


$$V_b = \frac{3.3}{62+3.3} \times 15 = 0.758V$$

$$R_b' = R_b // R_s = 3.13k\Omega$$

对右侧戴维宁

$$V_c = \frac{6.8}{3.2+6.8} \times 15 = 10.2V$$

$$R_c' = 3.2 // 6.8 = 2.176k\Omega$$

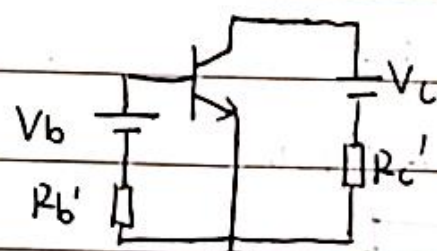


由图:  $I_B R_b' + V_{BE} = V_b$

$$I_B = \frac{V_b - V_{BE}}{R_b'} = 18.53\mu A$$


$$I_C = \beta I_B = 0.927mA$$

$$V_{CE} = V_c - I_C R_c' = 8.18V$$

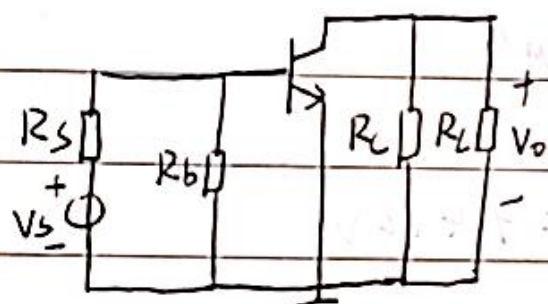

交流通路

# (b) 直流偏置

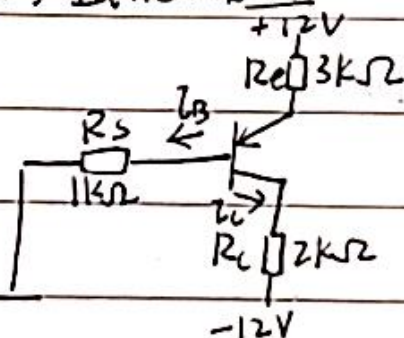


$$I_E R_e + I_B R_s + V_{BE} = 12V$$

$$I_B = 73.4\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 3.67mA$$



$$V_{EC} = 24 - I_E \times R_e - I_C \times R_c = 5.43V$$

$$V_{CE} = -5.43V$$

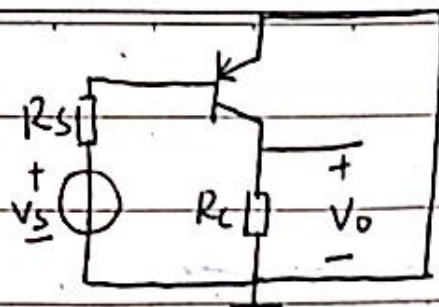

交流通路

(c)

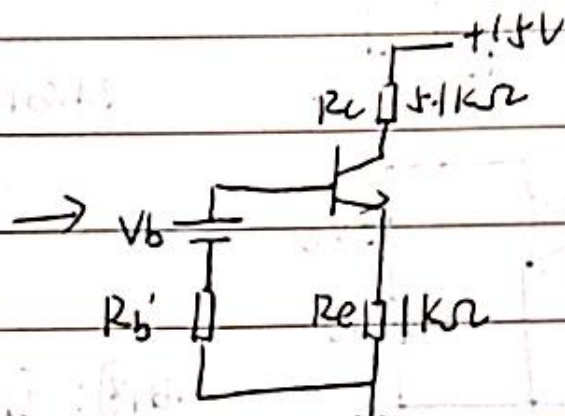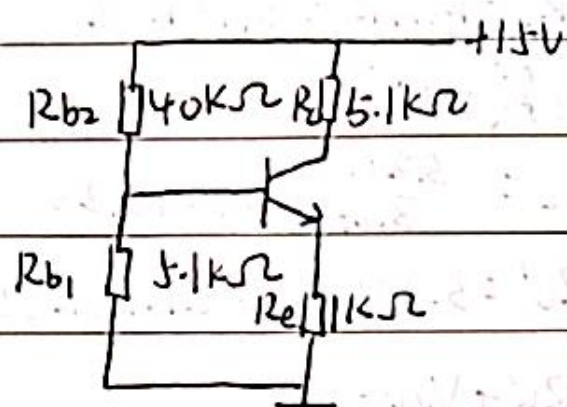


$$V_b = \frac{5.1}{40 + 5.1} \times 15 = 1.70 \text{ V}$$

$$R_b' = R_{b1} // R_{b2} = 4.52 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{V_b - V_{BE}}{R_b' + (1 + \beta) R_E} = 18 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 0.9 \text{ mA}$$

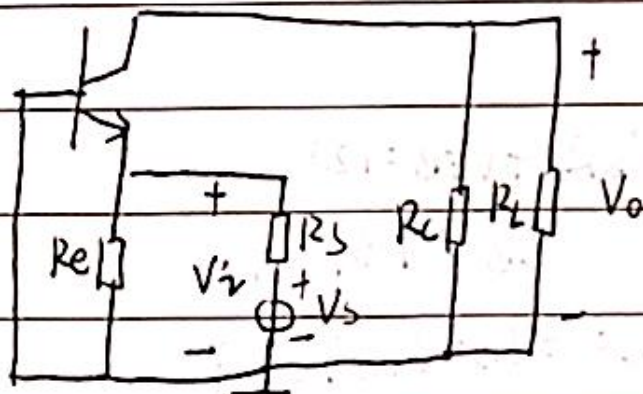
$$V_{CE} = 15 \text{ V} - I_C R_C - I_E R_E = 9.492 \text{ V}$$




交流通路



# 1.8 交流通路

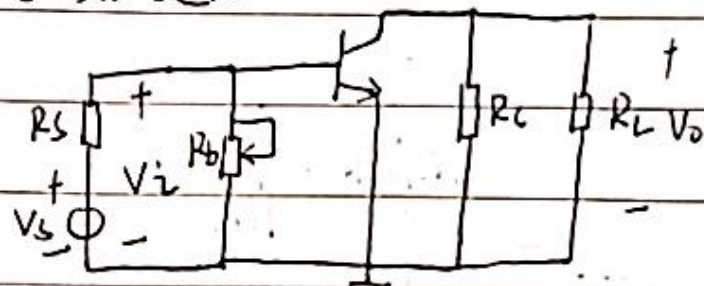

等效电路  $I_b$

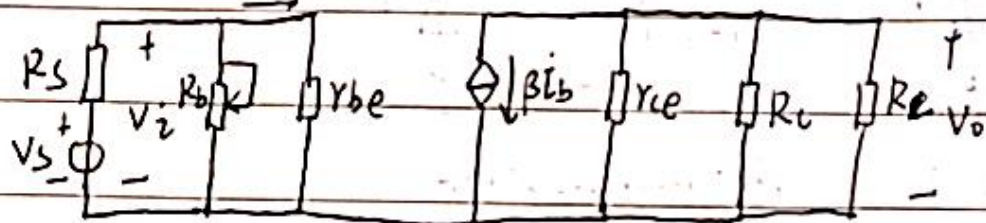


$$(1) A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta I_b (y_{ce} \parallel R_c \parallel R_L)}{I_b y_{be}} \approx \frac{-\beta R_c \parallel R_L}{y_{be}}$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_b \parallel y_{be} \quad \text{令 } V_s \text{ 短路 } R_L \text{ 换 } 0 \text{ 电压}$$

$$R_o = \frac{V_o'}{I_o'} = R_c \parallel y_{ce} \approx R_c$$

$$I_b = 0, \beta I_b = 0$$

(2) 直流偏置

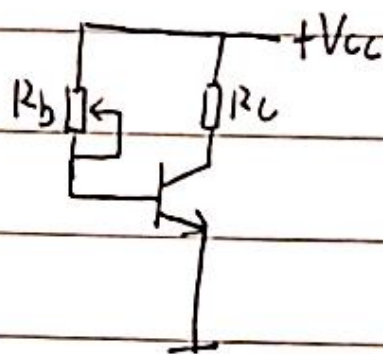

$$I_{BQ} R_b = V_{CC} - V_{BE} \quad I_{BQ} \text{ 不变}$$



$$V_{CEQ} = V_{CC} - \beta I_{BQ} R_c \quad \beta \text{ 变小, } V_{CEQ} \text{ 变大}$$

$$\cancel{A_v} \quad y_{be} = y_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \\ = y_{bb'} + \frac{V_T}{I_{BQ}} \text{ 不变}$$

$$|A_v| \text{ 变小, } R_i \text{ 不变, } R_o \text{ 不变}$$

(3) 饱和失真, 温度上升, 输出特性曲线上移, 工作点上移, 工作点偏上就会引发饱和失真

# 1.1 | 直流偏置

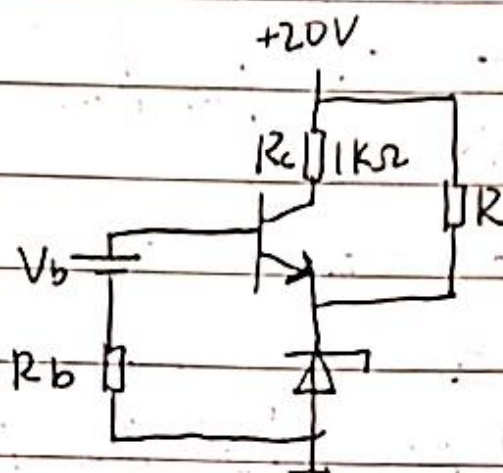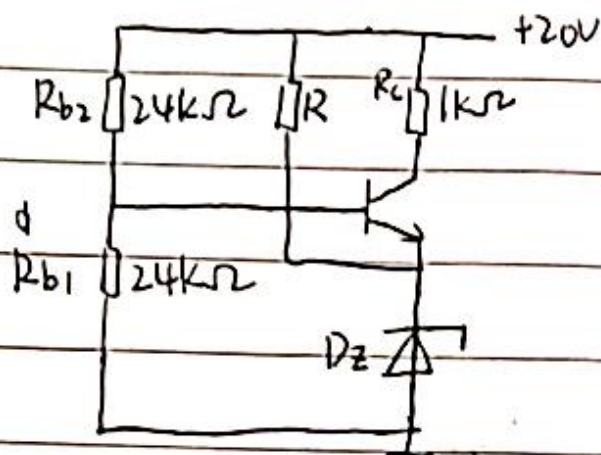

$$(1) V_b = \frac{24}{24+24} \times 20 = 10V \quad R_b = R_{b1} // R_{b2} = 12k\Omega$$

$10V > V_Z = 6V$ , 二极管已反向恒压


$$V_{BE} + V_Z + I_{BQ} R_b = V_b$$

$$I_{BQ} = 275\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 5.5mA$$

$$V_{CEQ} = 20V - I_{CQ} R_c - V_Z = 8.5V$$

(2) 二极管处于恒压状态, 看作直流恒压源, 分析电路

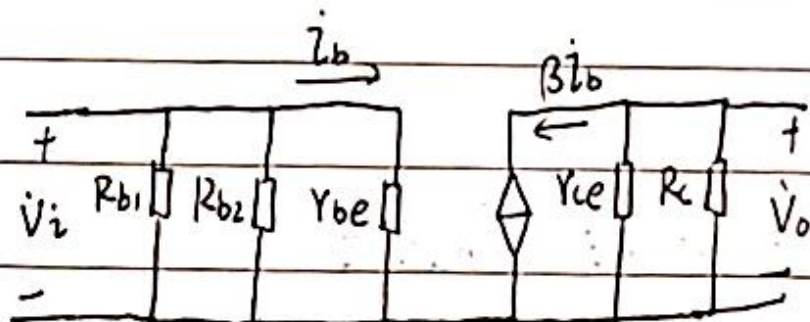

$$(3) A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta I_b \cdot (r_{ce} // R_c)}{I_b \cdot r_{be}} \approx \frac{-\beta R_c}{r_{be}}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{V_T}{I_{EQ}}$$

$$V_T = 26mV, r_{be} = 394.55\Omega$$


$$A_v = 50.69$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_{b1} // R_{b2} // r_{be} = 382\Omega$$



(4) 给稳压二极管限流, 使其稳压在稳压区工作

(5) 若接反

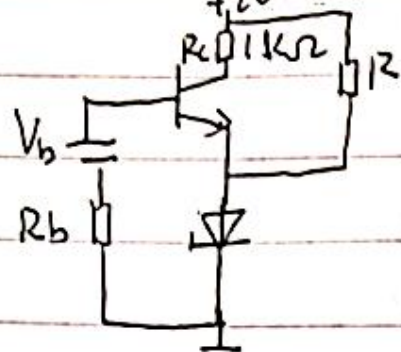

此时二极管正向导通  $V_Z = 0.7V$

$$V_{BE} + V_Z + I_B R_b = V_b$$

$$I_B = 717 \mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_B = 14.3 mA$$

$$V_{CEQ} = 20 - R_C I_{CQ} - V_Z$$

$$= 5V$$

二极管仍然起到一个电压源作用, 只不过电压<sup>正</sup>变小了  
故仍有放大作用

$$A_v = \frac{-\beta R_c}{r_{be}}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = r_{bb'} + \frac{V_T}{I_{BQ}} \quad I_{BQ} \uparrow \quad r_{be} \downarrow$$

$$|A_v| \uparrow$$

故  $A_v$  变得更小, 即  $|A_v|$  变大

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be} \text{ 也变小}$$